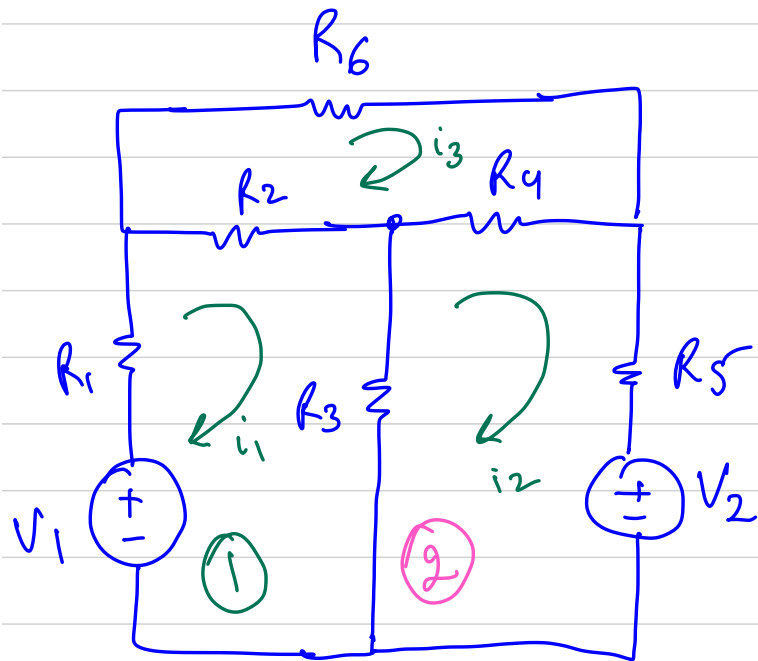


Mesh Analysis



Mesh ①

$$V_1 - i_1 R_1 - (i_1 - i_3) R_2 - (i_1 - i_2) R_3 = 0$$

$$V_1 = i_1 (R_1 + R_2 + R_3) - i_2 R_3 = i_3 R_2 \quad \text{--- ①}$$

$$-(i_2 - i_1) R_3 - (i_2 - i_3) R_4 - i_2 R_5 - V_2 = 0$$


$$(i_2 - i_1) R_3 + (i_2 - i_3) R_4 + i_2 R_5 = -V_2$$

$$= i_1 R_3 + i_2 (R_3 + R_4 + R_5) - i_3 R_4 = -V_2 \quad (2)$$

$$+ R_6 i_3 + R_4 (i_3 - i_2) + R_2 (i_3 - i_1) = 0$$

$$= R_2 i_1 - R_4 i_2 + i_3 (R_6 + R_4 + R_2) = 0$$
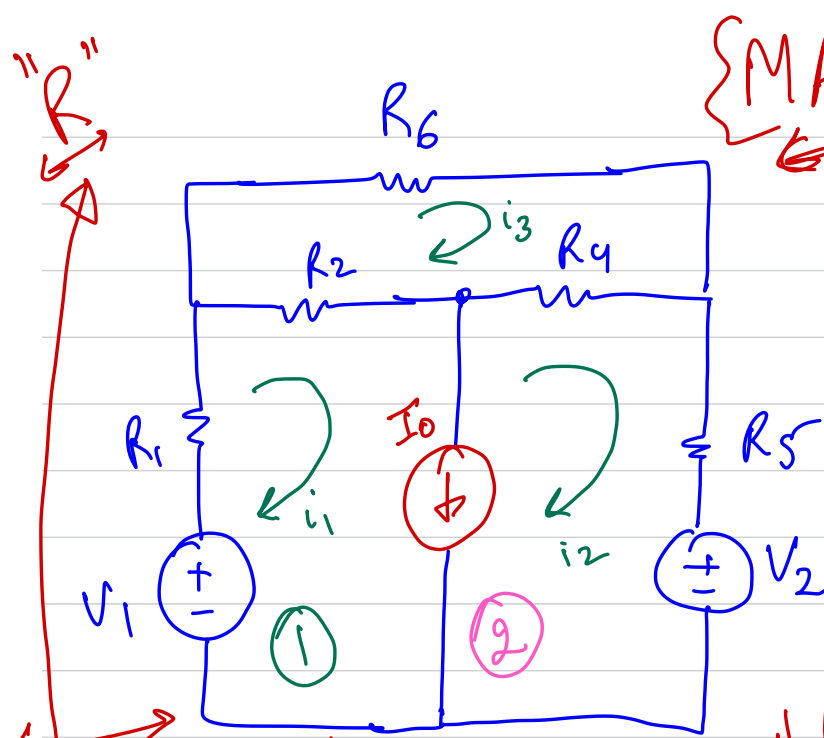
$$\begin{bmatrix} R_1 + R_2 + R_3 & -R_3 & -R_2 \\ -R_3 & R_3 + R_4 + R_5 & -R_4 \\ -R_2 & -R_4 & R_6 + R_4 + R_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_1 \\ -V_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$



{MATLAB}

$$V_1 - i_1 R_1 - (i_1 - i_3) R_2 - (i_2 - i_3) R_4$$

$$- (i_2) R_5 - V_2 = 0$$

Super-mesh

$$A i_1 + B i_2 + C i_3 = V_2 - V_1$$


Mesh 3

$$I_o = i_1 - i_2 + 0 i_3$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_2 - V_1 \\ I_o \\ 0 \end{bmatrix}$$


indep source

CCVS

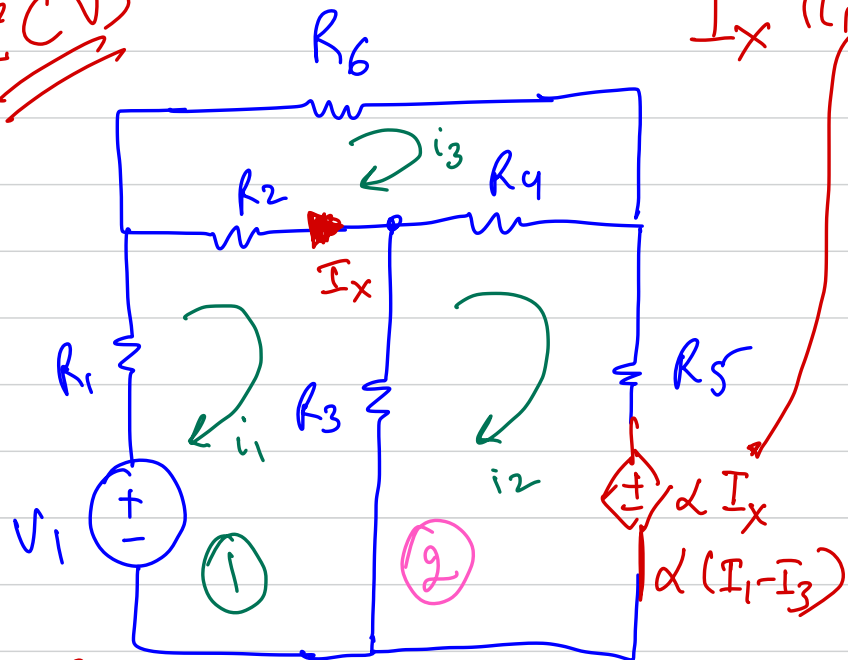

$I_x (i_1 - i_3)$

CCCS

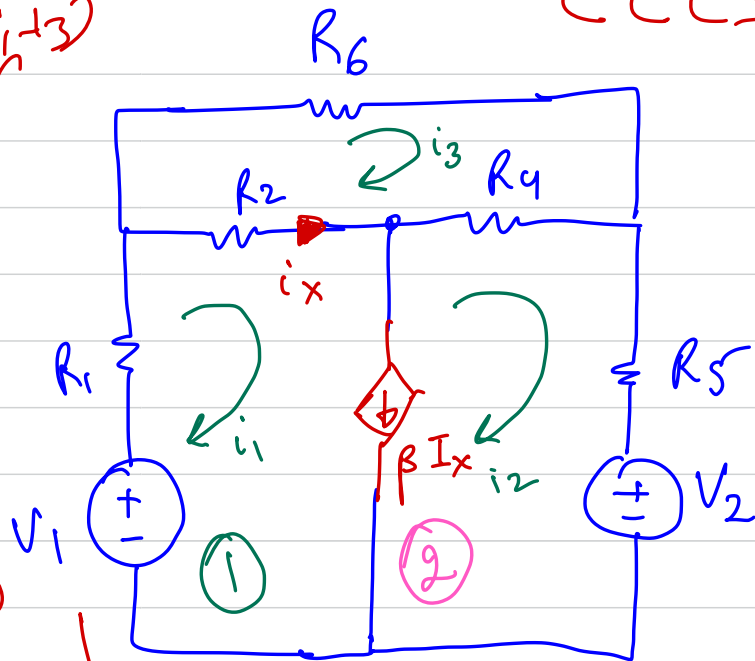

Mesh 2

$$I_x = i_1 - i_3$$

$$-(i_2 - i_1)R_3 - (i_2 - i_3)R_4$$

$$-i_2R_5 - \alpha I_x = 0$$

$$i_1 - i_2 = \beta I_x$$

$$\underline{i_1 - i_2 = \beta (i_1 - i_3)}$$


$$i_1(1-\beta) - i_2 + i_3\beta = 0$$

$$Ai_1 + Bi_2 + Ci_3 = v_2 - v_1$$


$$\alpha i_1 + \gamma i_2 + \delta i_3 = 0$$


$$\begin{bmatrix} 1-\beta & -1 & \beta \\ A & B & C \\ \alpha & \gamma & \delta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ v_2 - v_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

VCVS

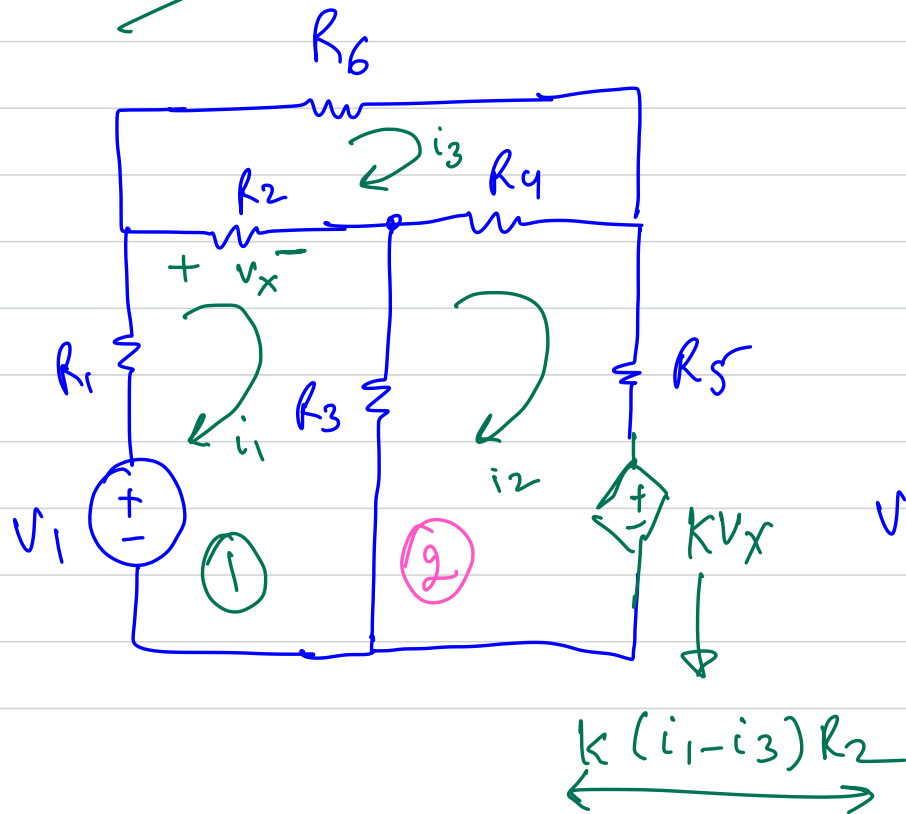

VCCS

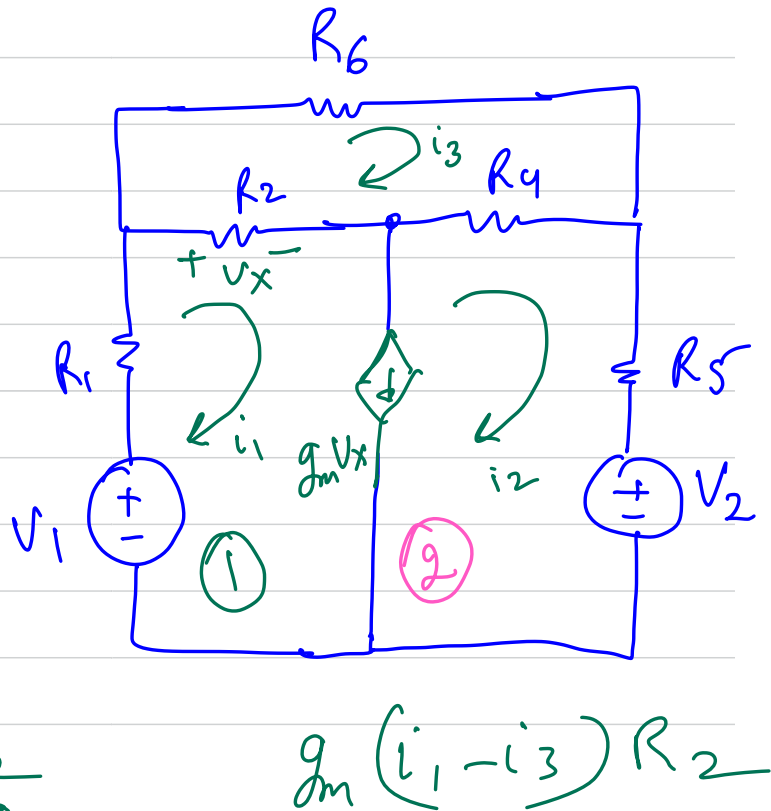

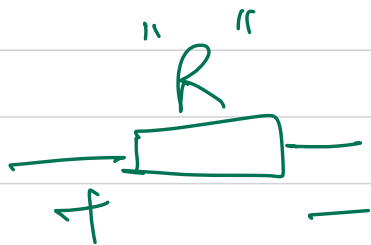

Linearity

$$V_1 \rightarrow I_1$$

$$V_2 \rightarrow I_2$$

s/p.


$$\alpha V_1 + \beta V_2$$

response

$$\alpha I_1 + \beta I_2$$

Linearity property (Superposition)

Resistor

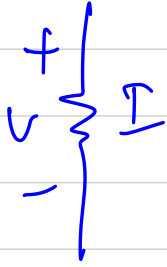


$$V_1 = \overleftrightarrow{I_1 R}$$

$$V_2 = I_2 R$$



$$V' = (\alpha I_1 + \beta I_2) R$$

$$= \alpha (\overleftrightarrow{I_1 R}) + \beta (\overleftrightarrow{I_2 R})$$
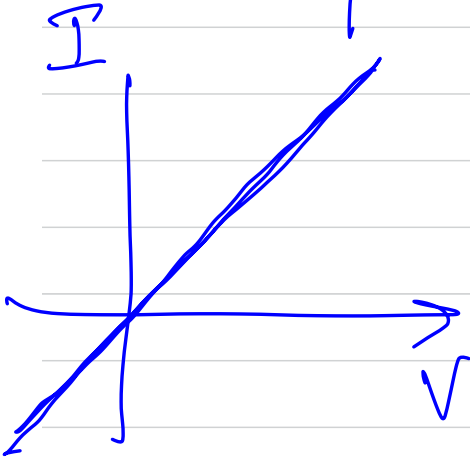
$$\underbrace{V' = \alpha V_1 + \beta V_2}_{\text{superposition principle}}$$



Voltage source

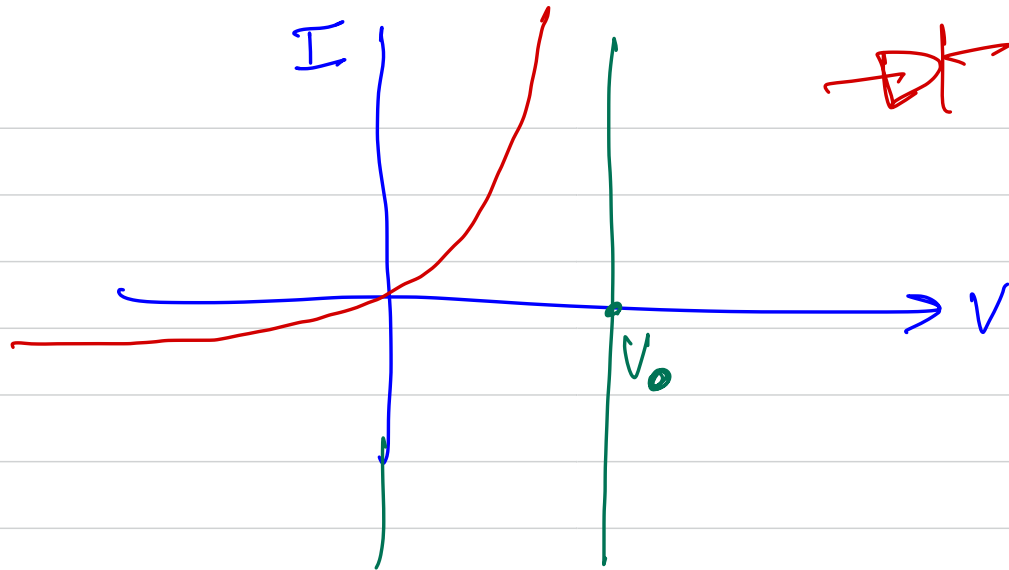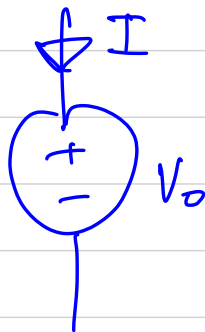


$$I_1 \rightarrow V = V_0$$


$$I_2 \rightarrow V_0$$

$$(\alpha I_1 + \beta I_2) \rightarrow V_0 \neq \alpha V_0 + \beta V_0$$

\leftarrow

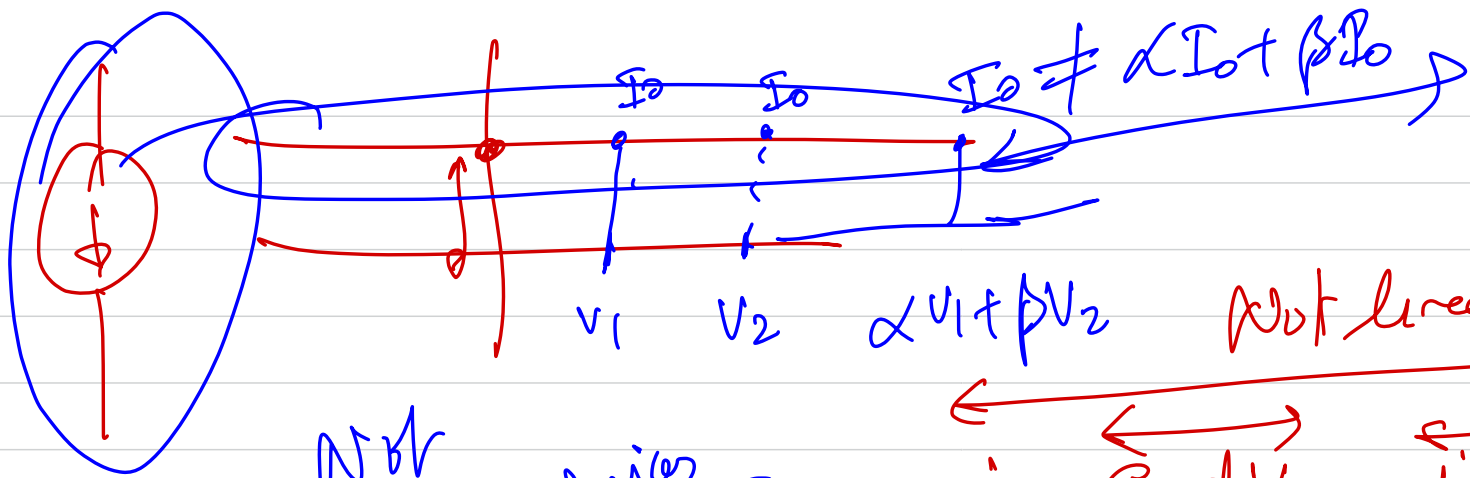

Not linear device





$i_1 + \beta v_2$ Not linear
 $i_1 = C \frac{dv_1}{dt} + i(0^-)$

$$I_2 \approx C \frac{dv_2}{dt}$$

$$= c \frac{d(\alpha v_1 + \beta v_2)}{dv}$$
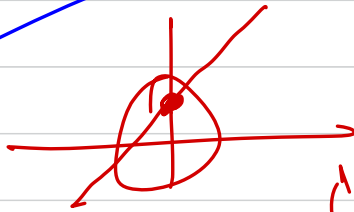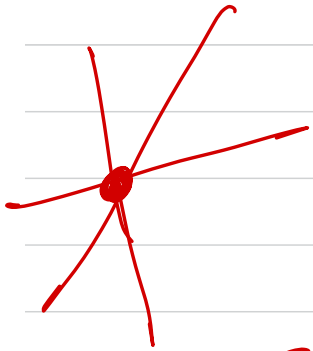
$$\left[\alpha \frac{dv_1}{dv} + \beta \frac{dv_2}{dv} \right]$$



$$\alpha_i + \beta_i$$

$$V_L = L \frac{di}{dt}$$

$$(\alpha i_1 + \beta i_2)$$

$$(\alpha V_{L1} + \beta V_{L2})$$