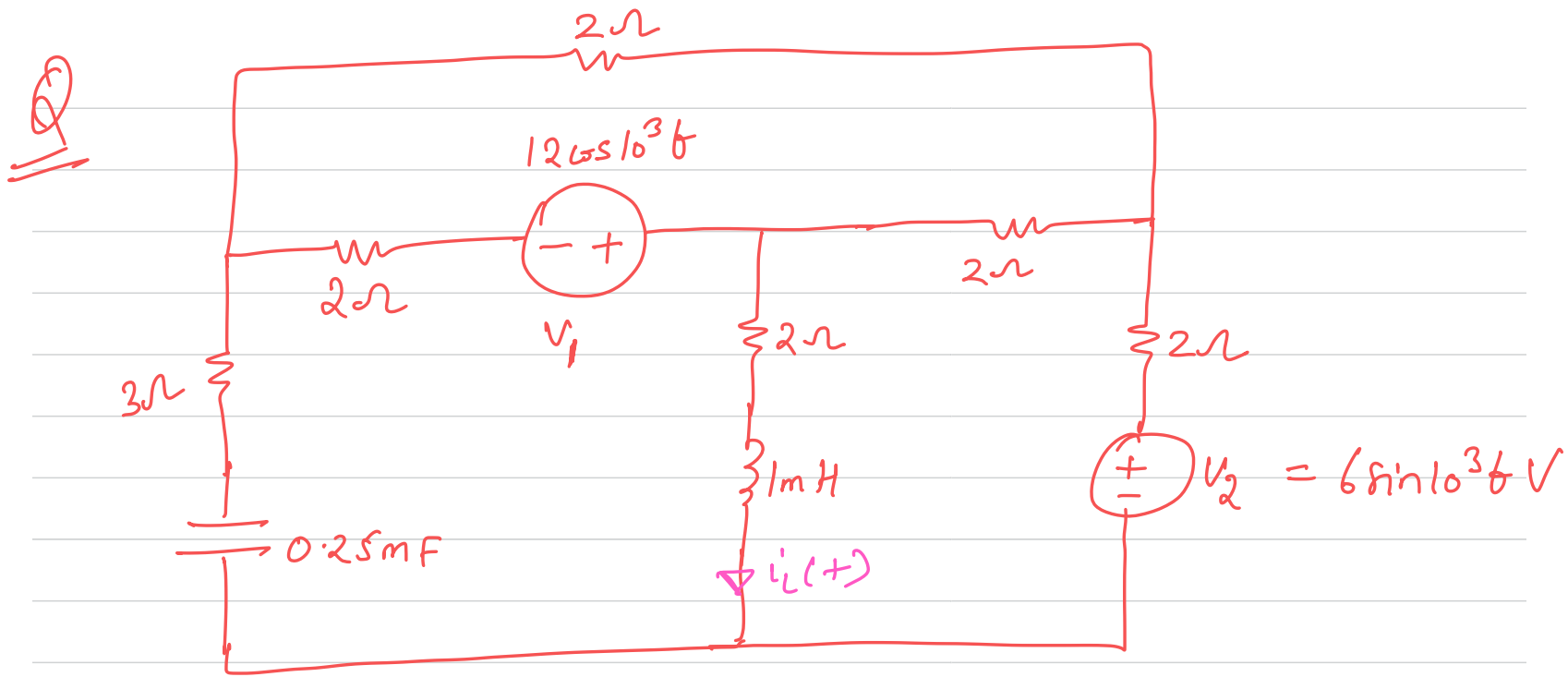


Supernode

$$V_1 \left( \frac{1}{10} + \frac{1}{5-j5} \right) + \frac{V_2}{(5+j5)} - \frac{10 \angle 0}{10} = 0$$

$$V_1 + 10I = V_2 \quad I = \frac{10 \angle 0 - V_1}{10 \Omega}$$



$$\text{Loop } -2I_3 - 2(I_3 - I_2) - 12\angle 0 - 2(I_3 - I_1) = 0$$


$$\hookrightarrow AI_1 + BI_2 + CI_3 = 0$$

$$I_L = I_1 - I_2$$

$$\begin{bmatrix} D & E & F \\ G & H & I \\ A & B & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} -V_1 \\ -6j \\ 12\angle 0 \end{bmatrix}$$
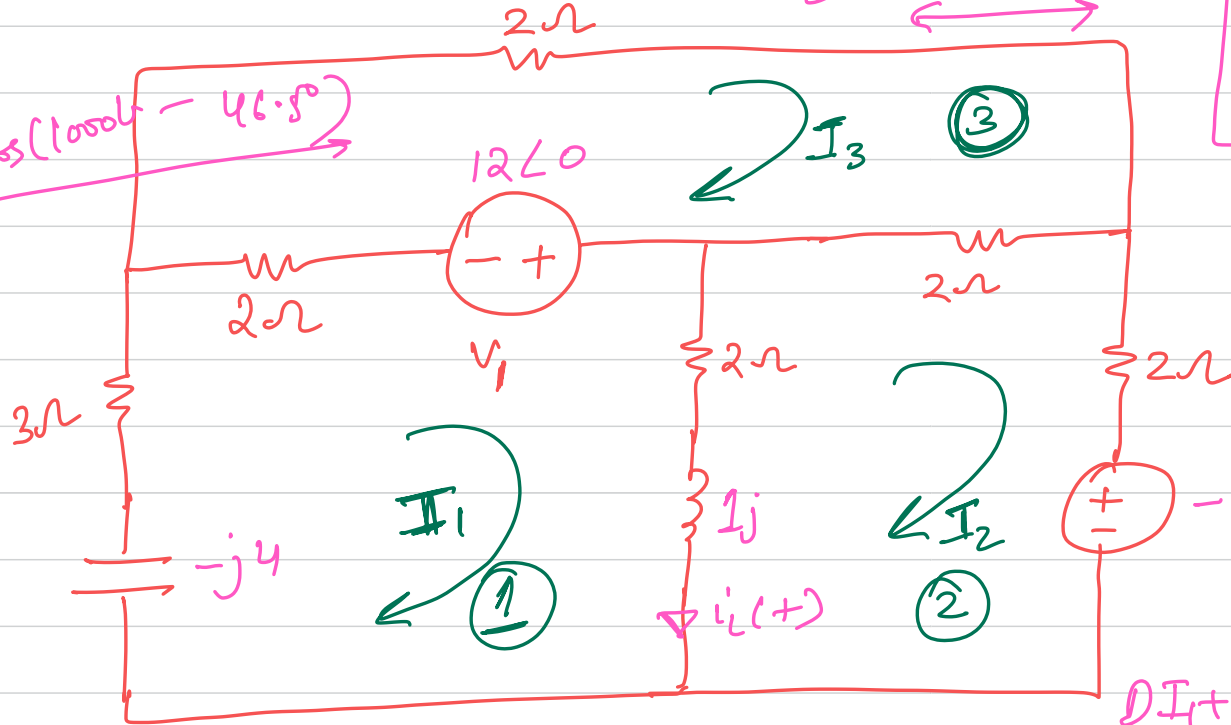
$$1.17 \text{ Gs} (1000 \angle -46.8^\circ)$$



$$DI_1 + EI_2 + FI_3 = -V_1$$

Eq 1

$$-I_1(3-j4) - 2(I_1 - I_2) + V_1 - (I_1 - I_2)(2+j1) = 0$$

Eq 2

$$-2(I_2 - I_3) - 2I_2 + 6j - (I_2 - I_1)(2+j1) = 0$$


$$V_2 \left\{ \frac{1}{2+j1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right\} - \frac{V_1}{2} - \frac{V_3}{2} = 6 \angle 0$$

$$I_L = \frac{V_2}{(2+j1)}$$

$$P_{L_L} = 1.17 \text{ e}^{j46.8^\circ}$$

$$1.17 \cos(100\pi t - 46.8^\circ)$$
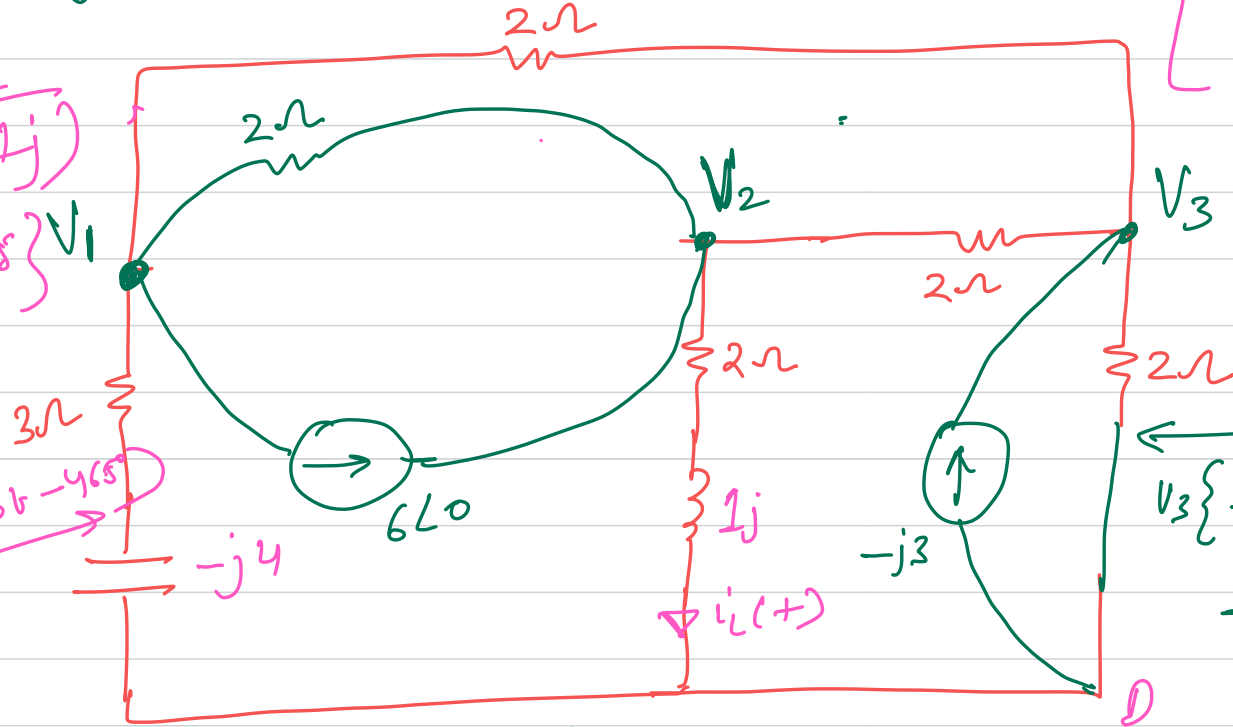
$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}$$



$$V_3 \left\{ \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right\} - \frac{V_2}{2} - \frac{V_1}{2} = -j3$$


Nodal 1

$$V_1 \left\{ \frac{1}{3-j4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right\} - \frac{V_2}{2} - \frac{V_3}{2} = -6 \angle 0$$



DC Analysis ✓

Transient Analysis

$$i(0^-) = \frac{V}{(R + Z_C)}$$

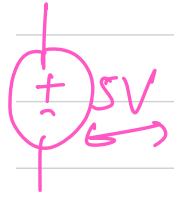


"AC" ✓

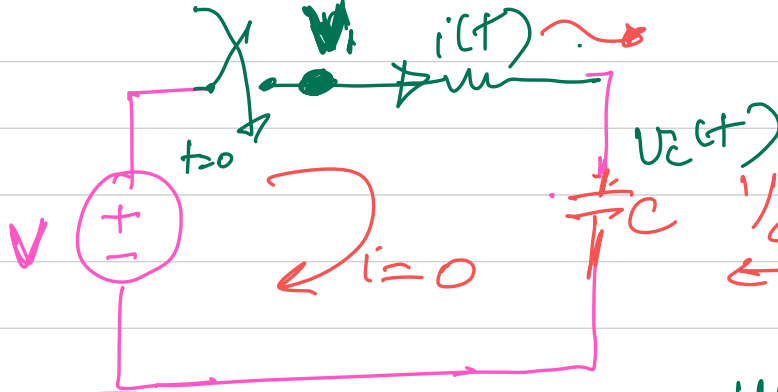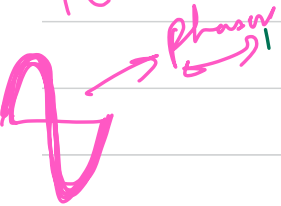

$t = 0^-$

$$u_C(0) = 0$$

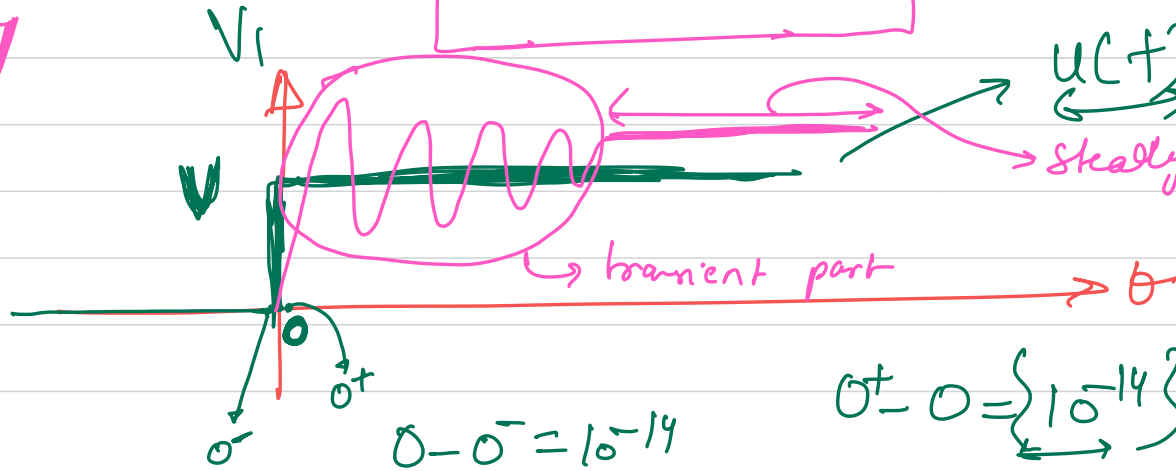



Steady state part

transient part

$$0 - 0^- = 10^{-14}$$

$$0^+ - 0 = \{10^{-14}\}$$

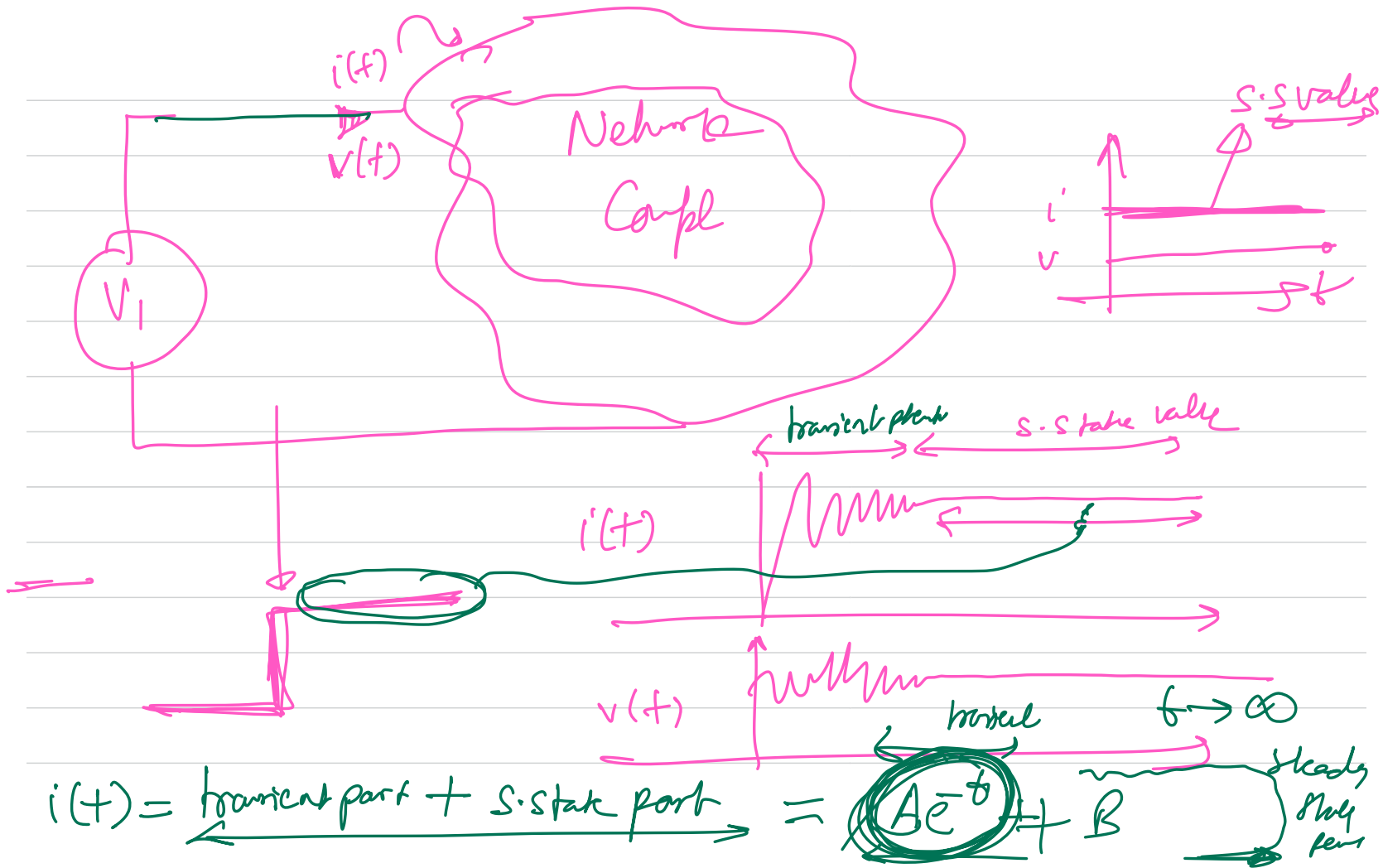

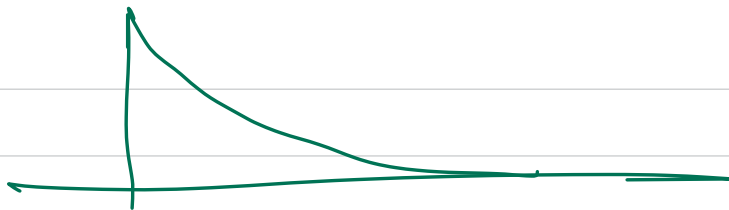

$\equiv$

