

$$i(t) \quad t > 0$$

$$t < 0$$


$$0 < t < 4$$

$$t > 4$$

$$-\infty < t < 0$$

$$i(0^-) = 0 = i(0^+)$$

$$0 < t < 4$$

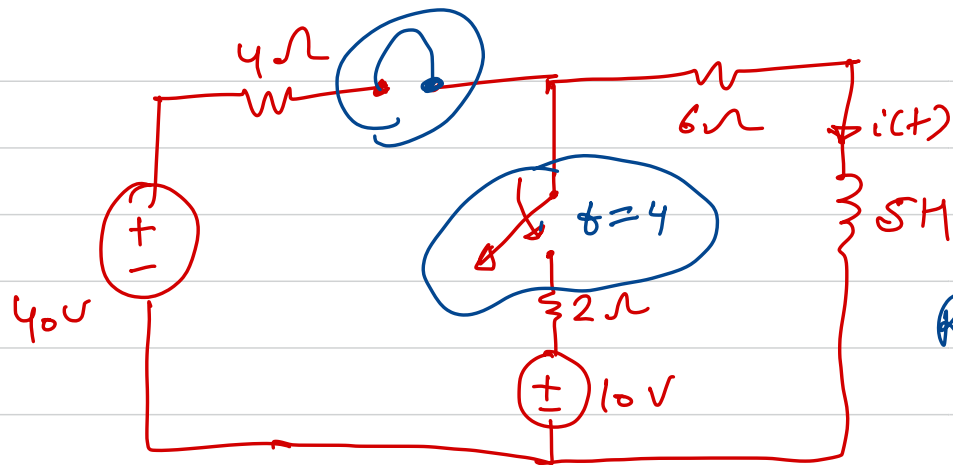


$$(i(\infty)) \quad i(2.5) =$$

$$i(\infty) = 4 \text{ Amp}$$

$$R_{th} = 10 \quad \tau = 0.5$$

$$5\tau = 2.5 \text{ sec}$$

$$-\infty < t < 0-$$

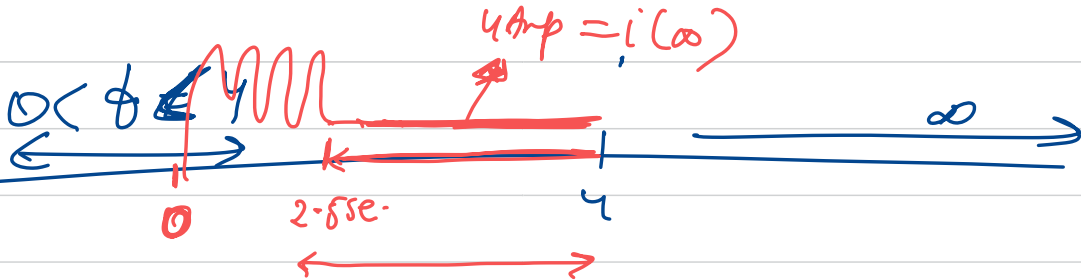


$$i_L(t) = i(\infty) + (i(0) - i(\infty)) e^{-t/\tau}$$

$$i(t) \Rightarrow 4 - 4e^{-t/2.5} \Rightarrow 4(1 - e^{-2t}) \text{ Amp.} \quad 0 < t < 4$$

$$4(1-e^{-2t}) \quad 0 < t < 4 \Rightarrow 4(1-e^{-2t})(u(t) - u(t-4))$$

$$t > 4$$
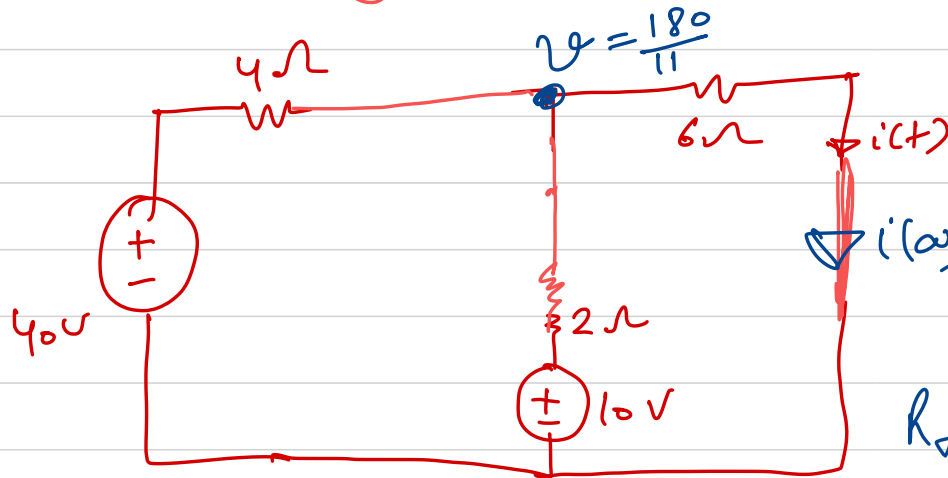
$$i(4^-) = 4(1-e^{-2 \cdot 4}) = 4 \text{ A} = i(4^+)$$



$$i(\infty)$$

$$i(\infty) = \frac{180}{11 \times 6} = 2.727$$

$$R_{th} = (4 \parallel 2) + 6 = \frac{22}{3}$$

$$\tau = \frac{L}{R_{th}} = \frac{15}{22} \text{ sec}$$


$$\begin{aligned}
 i(t) &= i(0) + (\underbrace{i(4) - i(\infty)}_{\leftarrow}) e^{-\frac{(t-4)}{\tau}} \\
 &= 2.727 + (4 - 2.727) e^{-(t-4)/\tau}
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow i(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \underline{4(1 - e^{-2t})} & 0 \leq t < 4 \end{cases}$$



$$\begin{aligned}
 &\underbrace{i(t)}_{\leftarrow} \begin{matrix} (t=2) \\ (t=5) \end{matrix} \\
 &2.727 + 1.273 e^{-1.4667(t-4)} \quad t \geq 4
 \end{aligned}$$



{Filters}

$$\cos \omega_1 t + \cos \omega_2 t + \cos \omega_3 t =$$


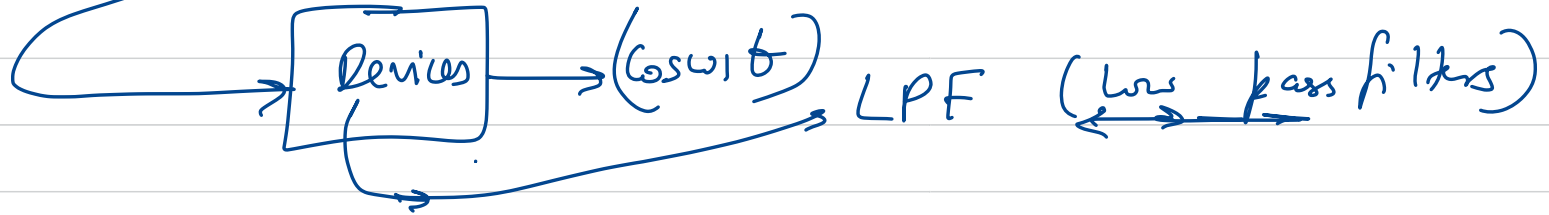
$$\omega_1 < \omega_2 < \omega_3$$



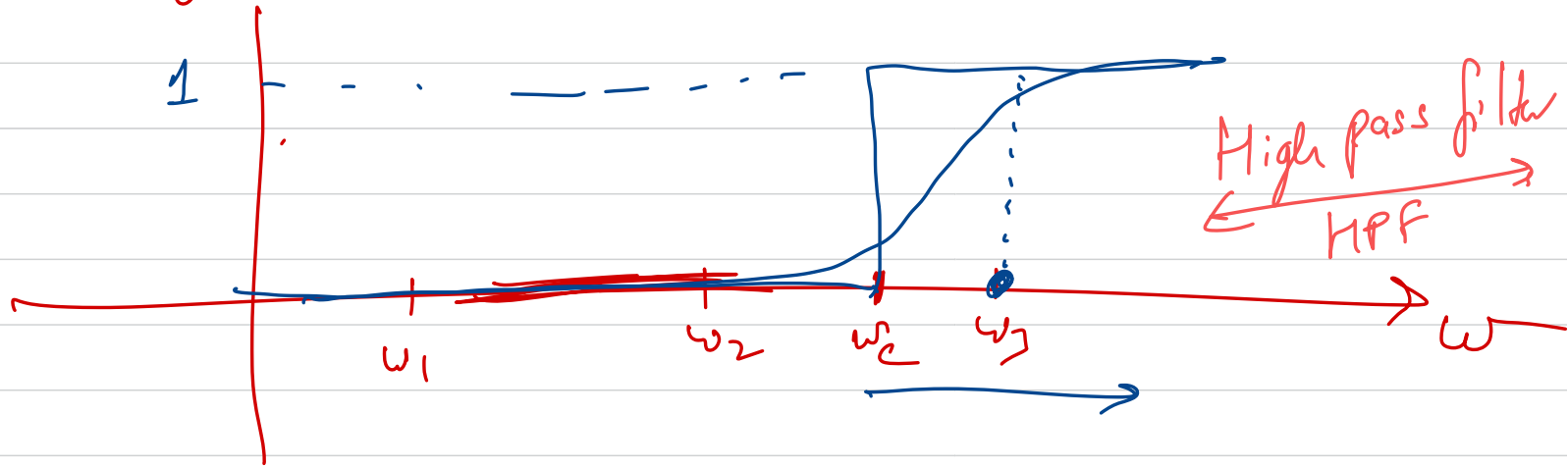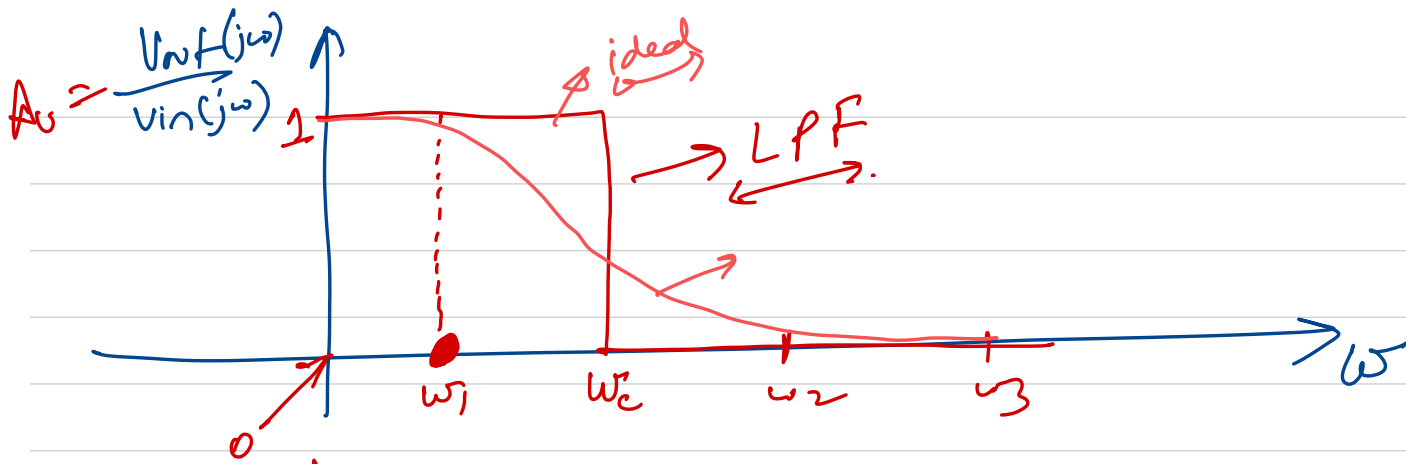

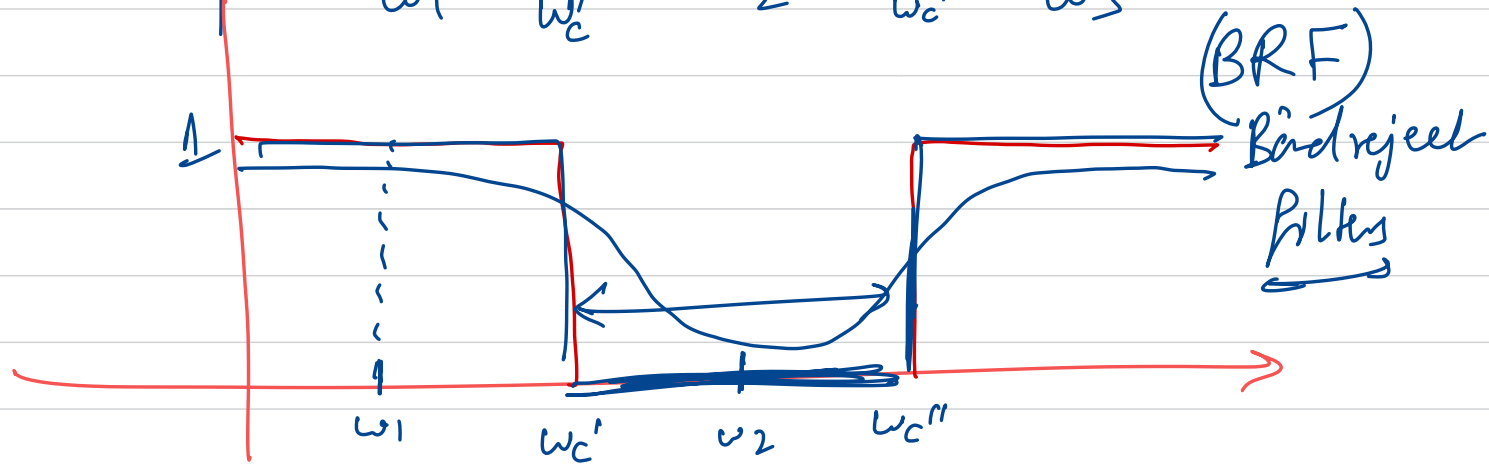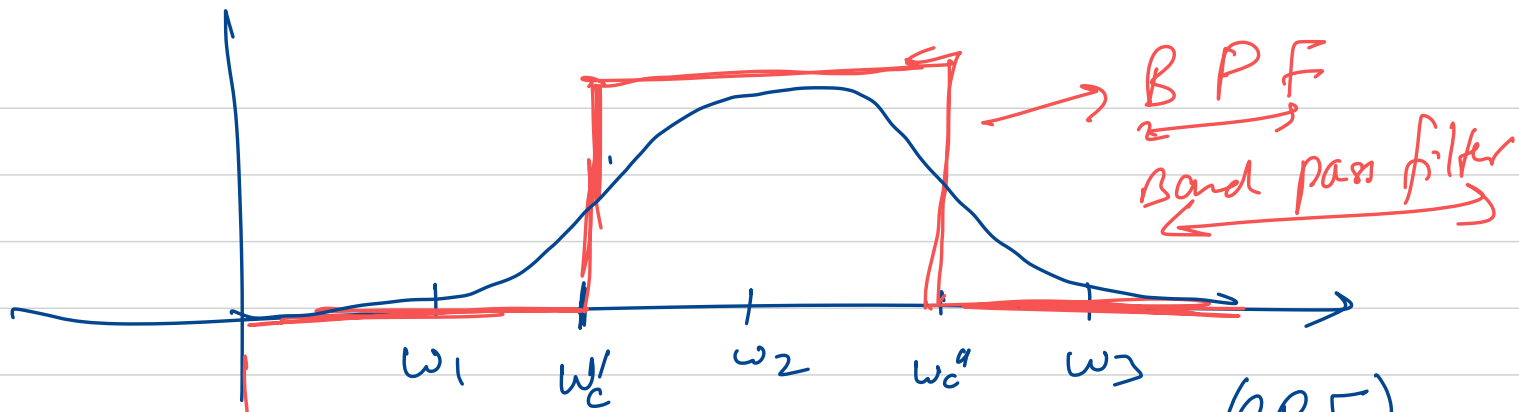Passive circuit

"Opamp" → Active circuit

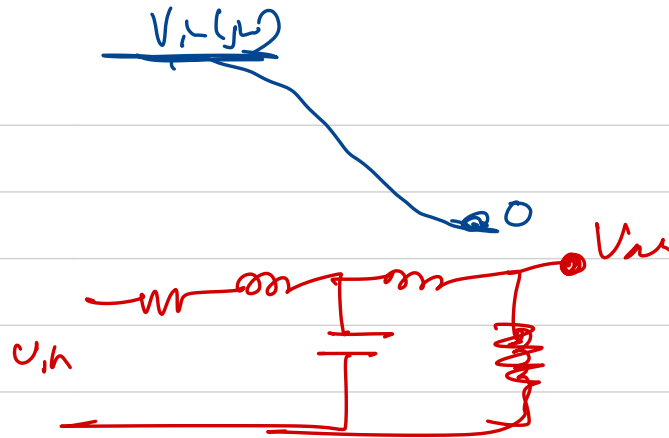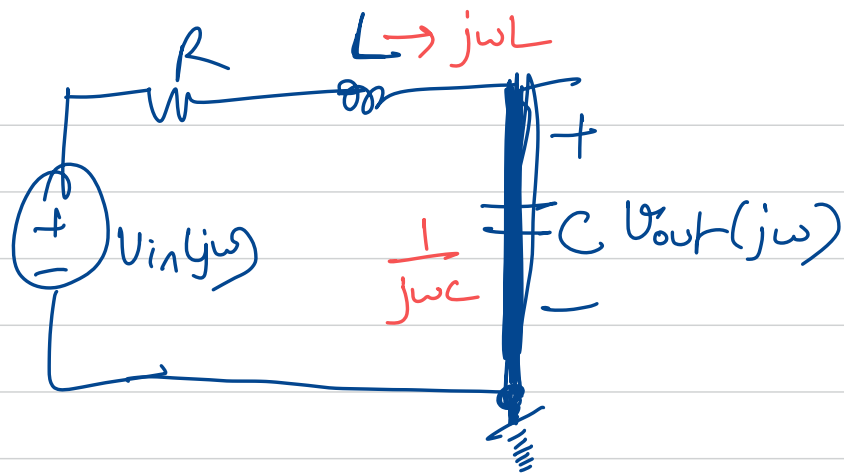



$$V_{out}(j\omega) = \frac{1}{j\omega C} V_{in}(j\omega)$$

$$\left(\frac{1}{j\omega C} + R + j\omega L \right)$$

$$\frac{V_{out}(j\omega)}{V_{in}(j\omega)} = \frac{1/LC}{\left\{ \left(\frac{1}{LC} - \omega^2 \right) + j\omega R/L \right\}} = \text{"} A_v \text{"}$$


$$\omega \rightarrow 0 \Rightarrow 1$$
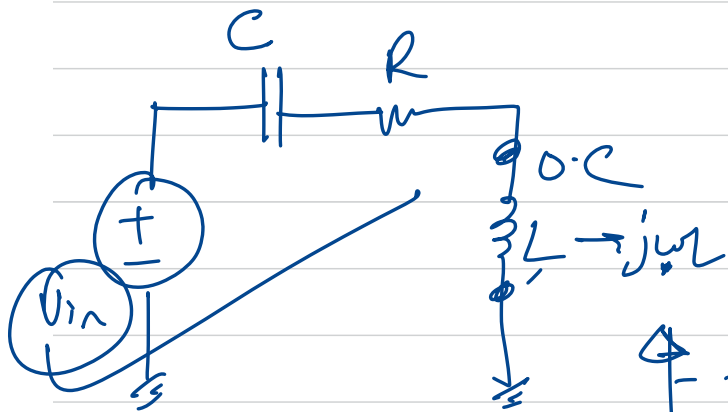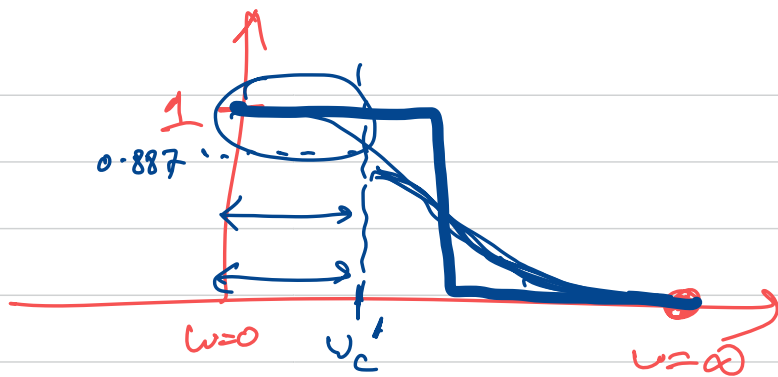
$$\omega \rightarrow \infty \Rightarrow 0$$



$$\omega = 0 \rightarrow L = \infty \cdot C = \infty \cdot V_{in}$$
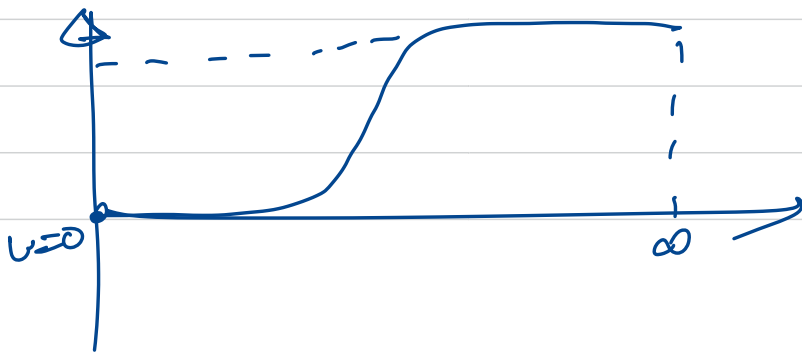
$$\omega \rightarrow \infty \quad L = 0 \cdot C \Rightarrow V_{in}$$




$$\frac{V_{out}(j\omega)}{V_{in}(j\omega)} = \frac{j\omega L}{\left(R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}\right)} \quad \text{High pass filter}$$

$$\omega = 0$$

$$0$$

$$\omega \rightarrow \infty \rightarrow \textcircled{1}$$
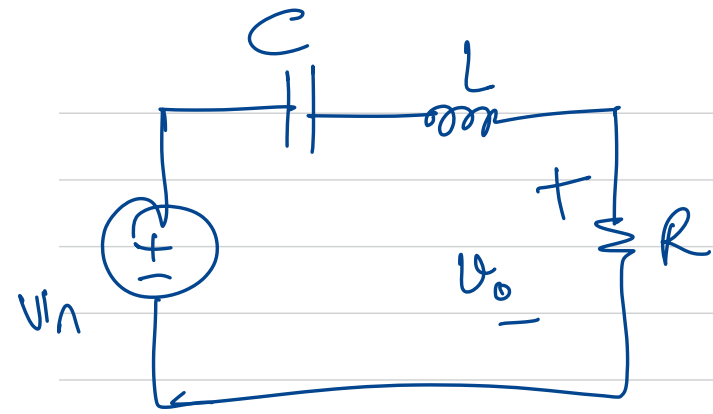
$$= \left\{ \frac{-\omega^2}{\left(\frac{1}{LC} - \omega^2\right) + j\frac{R\omega}{L}} \right\}$$




$$\frac{V_o(j\omega)}{V_{in}(j\omega)} = \frac{R}{\left(R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}\right)}$$

$$= \frac{R}{L} j\omega$$

$\omega \rightarrow 0$


$\frac{V_{out}(j\omega)}{V_{in}(j\omega)}$

$\omega = \infty$

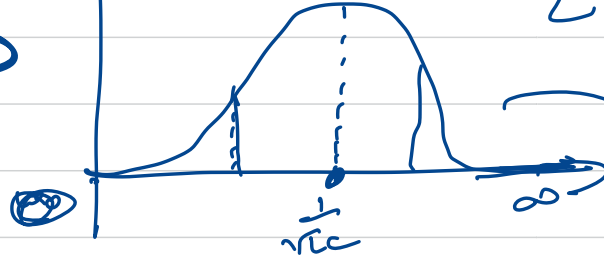

$$\frac{R}{L} j\omega + \left(\frac{1}{LC} \leftrightarrow \omega^2 \right)$$

B.P.F

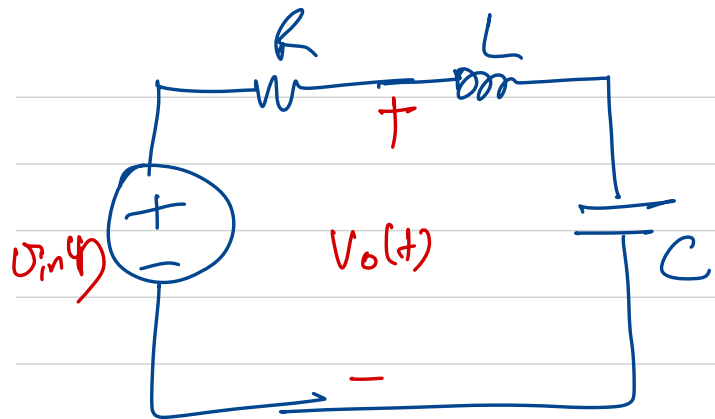


$$V_o(t)$$


$$V_o(j\omega) = \frac{j\omega L + \frac{1}{j\omega C}}{\left(R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}\right)}$$

$$\begin{aligned} \omega \rightarrow 0 & \quad 1 \\ \omega \rightarrow \infty & \quad 1 \end{aligned}$$
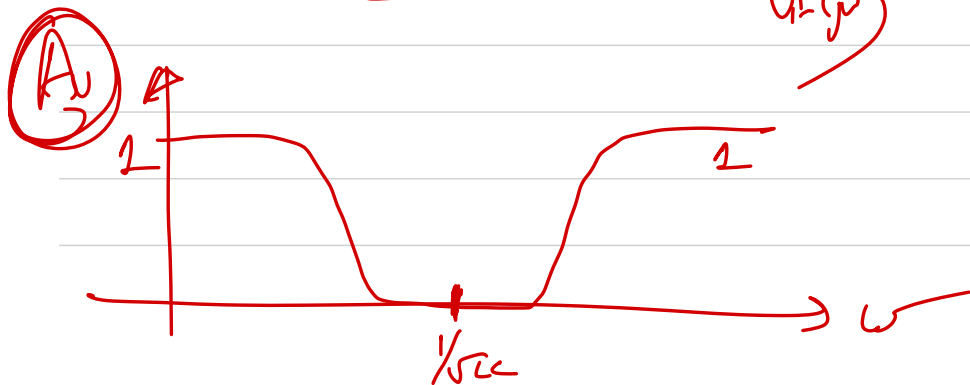
$$\frac{V_o(j\omega)}{u_{in}(j\omega)} = \frac{\frac{1}{LC} - \omega^2}{\left(\frac{1}{LC} - \omega^2\right) + j\frac{R}{L}\omega}$$



Passive filters

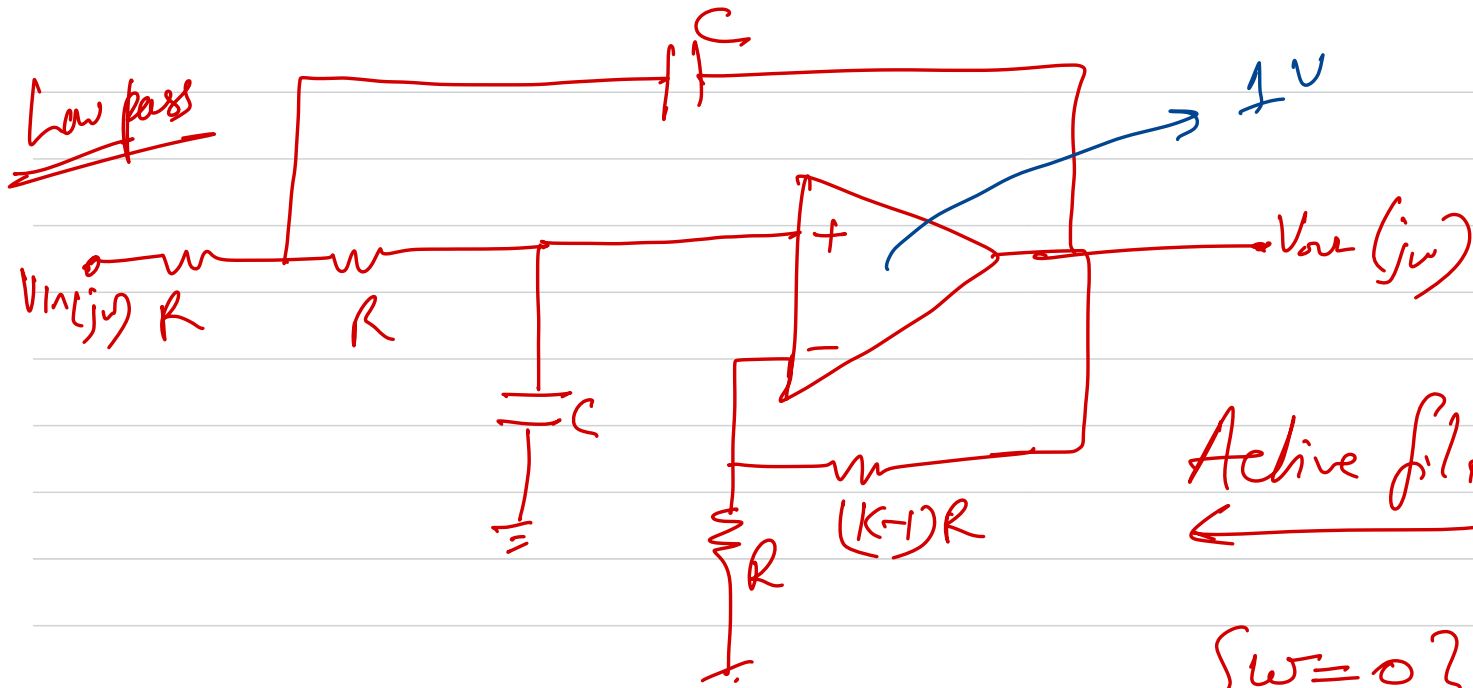


Active filters

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{K/R^2C^2}{\left(\frac{1}{R^2C^2} - \omega^2\right) + \frac{j\omega}{RC}(3-K)}$$

$\left\{ \begin{array}{l} \omega = 0 \\ \omega = \infty \end{array} \right\}$

Active filter

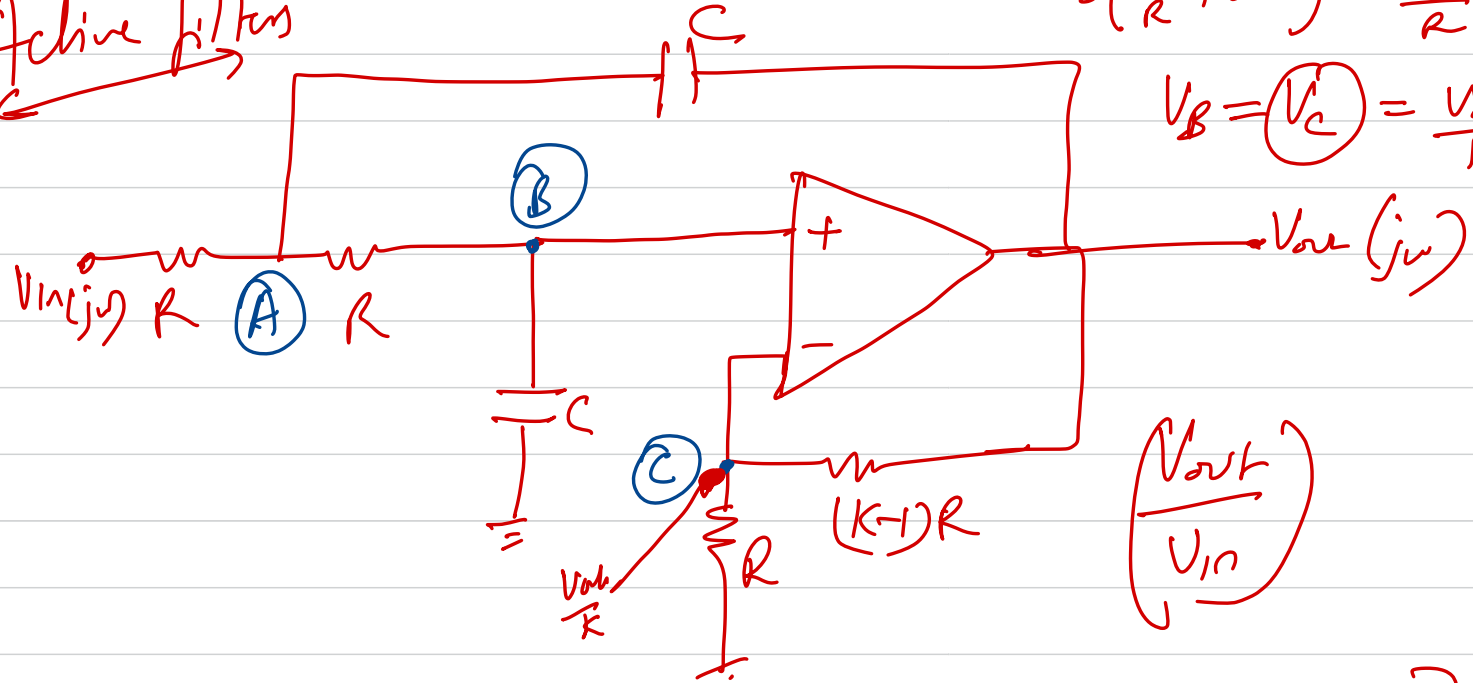

$$V_B \left(\frac{1}{R} + j\omega C \right) - \frac{V_A}{R} = 0$$

$$V_B = V_C = \frac{V_{out}}{K}$$

$$\left(\frac{V_{out}}{V_{in}} \right)$$

$$\left\{ V_A \left\{ \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + j\omega C \right\} - V_{out} j\omega C - \frac{V_{out}}{KR} - \frac{V_{in}}{R} = 0 \right\}$$

