



$V_+ = V_- = 0$ $(A = \infty), i = 0, V_+ = V_-$

$$V_- \left\{ \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right\} - \frac{V_{in}}{R_1} - \frac{V_{out}}{R_2} = 0$$



offset null

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \left[\frac{-R_2}{R_1} \right] = \frac{-10R_1}{R_1} = (-10) \quad A \rightarrow \infty$$

$V_+ = V_- = 30mV$

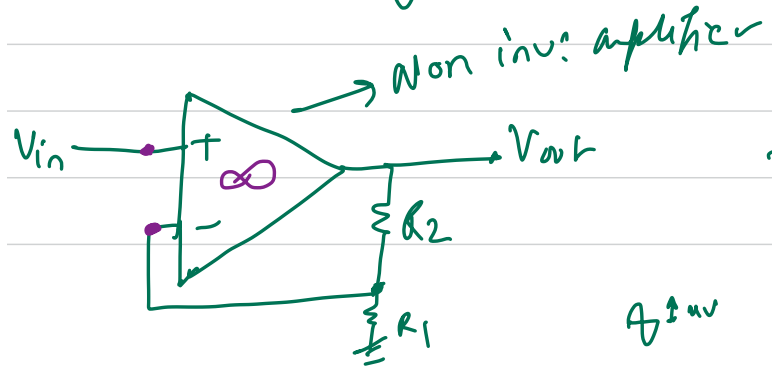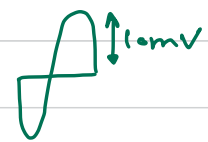

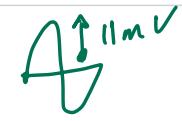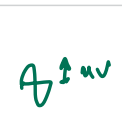
$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) = (11)$$



$$V_{out} = A(V_+ - V_-)$$

$(V_+ = V_-)$

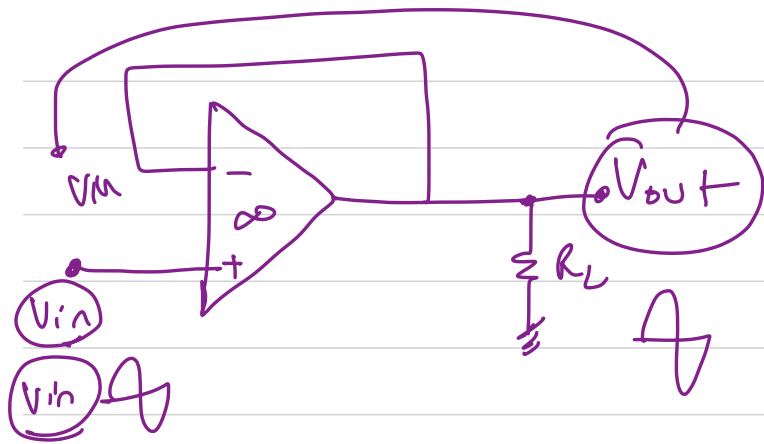


$$(V_{out} = V_{in})$$

$$\left(\frac{V_{out}}{V_{in}} = 1 \right)$$

Unity gain
follower

$$\# \quad \underline{V_{out}} = (10\underline{\tilde{V}_1} + 20\underline{\tilde{V}_2}) = \underline{\alpha} \underline{V_1} + \underline{\beta} \underline{V_2}$$

↓

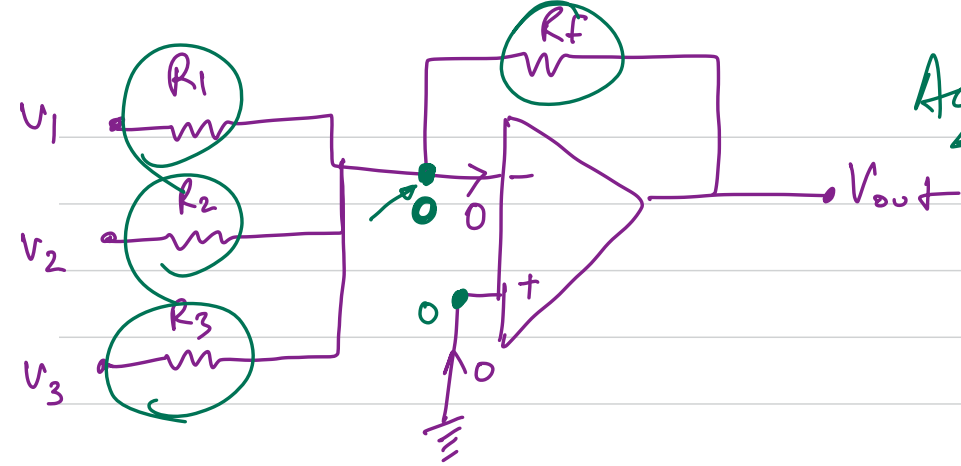

Adder / Summer

$$R_1 = R_f$$

$$R_2 = R_f / 2$$

$$R_f = R_1$$

$$R_f = 2 R_2$$


$$R_f = 3 R_3$$

$$\frac{V_-}{\uparrow} \left\{ \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_f} \right\} - \frac{V_1}{R_1} - \frac{V_2}{R_2} - \frac{V_3}{R_3} - \frac{V_{out}}{R_f} = 0$$

$$V_{out} = - \left(\frac{R_f}{R_1} V_1 + \frac{R_f}{R_2} V_2 + \frac{R_f}{R_3} V_3 \right)$$

$$= - (\alpha V_1 + \beta V_2 + \gamma V_3) \quad \text{with} \quad \alpha = 1, \beta = 2, \gamma = 3$$
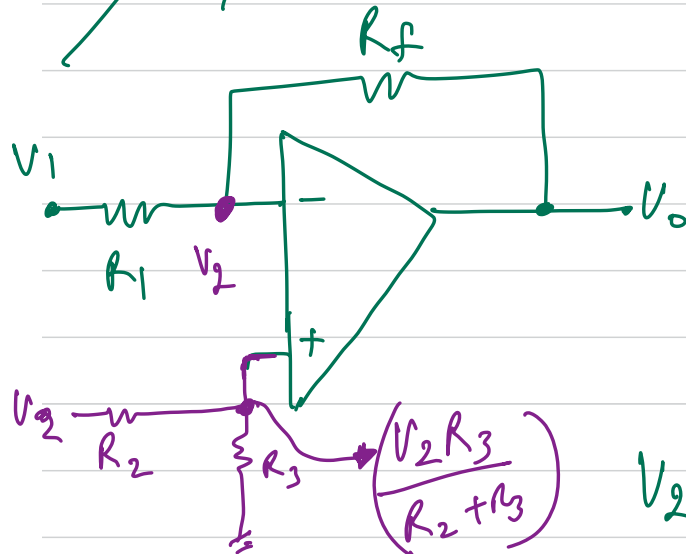
$$V_{out}(t) = \underbrace{V_1(t)} + 2 \underbrace{V_2(t)} + 3 \underbrace{V_3(t)}$$



$$V_- \left\{ \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right\} - \frac{V_1}{R_1} - \frac{V_{out}}{R_f} = 0$$


$$(V_- = V_2)$$

$$V_2 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) - \frac{V_1}{R_1} = \frac{V_{out}}{R_f}$$

look
 $\left(\frac{R_f}{R_1} \gg 1 \right)$
 $\leftarrow \frac{1}{R_1} \gg \frac{1}{R_2}$

$$V_{out} = \left\{ \left(\frac{R_f}{R_1} + 1 \right) V_2 - \frac{R_f}{R_1} V_{in} \right\}$$

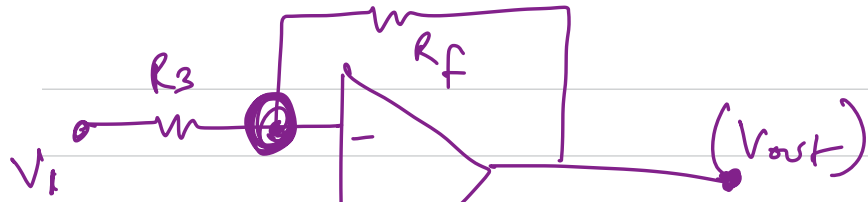
$\rightarrow V_{out} \approx \left(\frac{R_f}{R_1} \right) (V_2 - V_1)$



$$V_{out} = \left(V_2 \left(1 + \frac{R_f}{R_3} \right) \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) - \frac{R_f}{R_3} V_1 \right)$$

$\left(\frac{V_2 R_1}{R_1 + R_2} \right)$

12

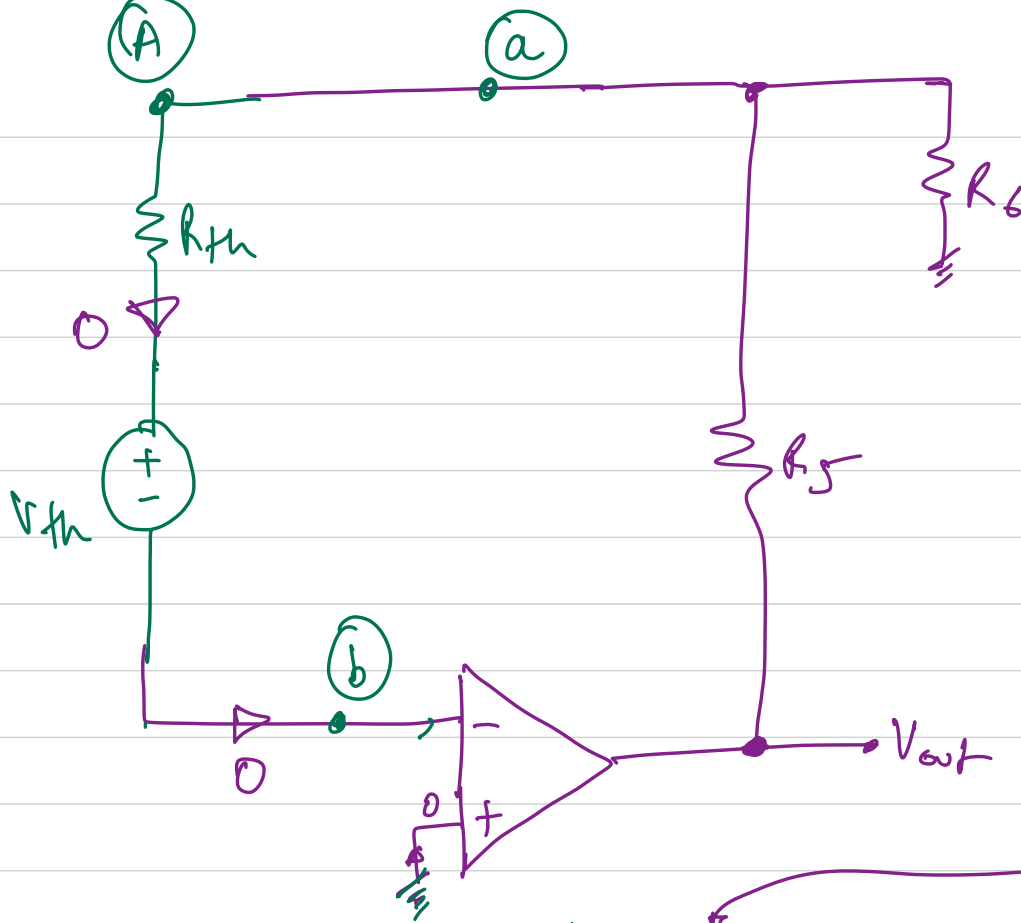


$$\left(\frac{V_{out}}{V_s} \right) = ?$$

$$(V_A = V_{th})$$

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_5}{R_6} \right) V_{th}$$
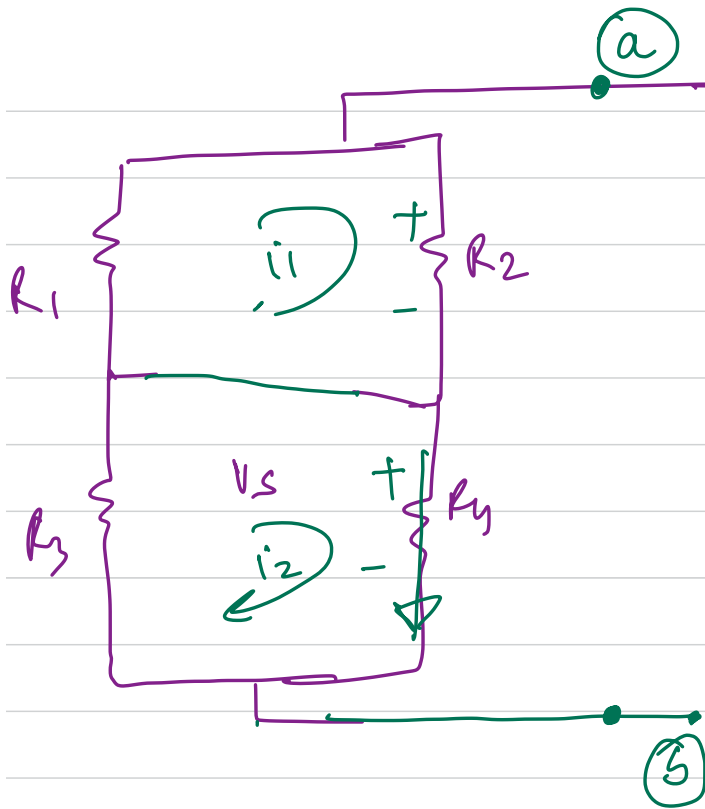
$$V_A \left(\frac{1}{R_{th}} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} \right) - \frac{V_{th}}{R_{th}} - \frac{V_{out}}{R_5} = 0.$$




$$i_1 = \frac{V_s}{R_1 + R_2} \quad i_2 = \frac{-V_s}{R_3 + R_4}$$

$$V_{ab} = i_1 R_2 + i_2 R_4$$

$$V_{oc} = V_{th} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} V_s - \frac{R_4}{R_3 + R_4} V_s \right)$$

$$R_{th} \equiv (R_1 \parallel R_2 + R_3 \parallel R_4)$$

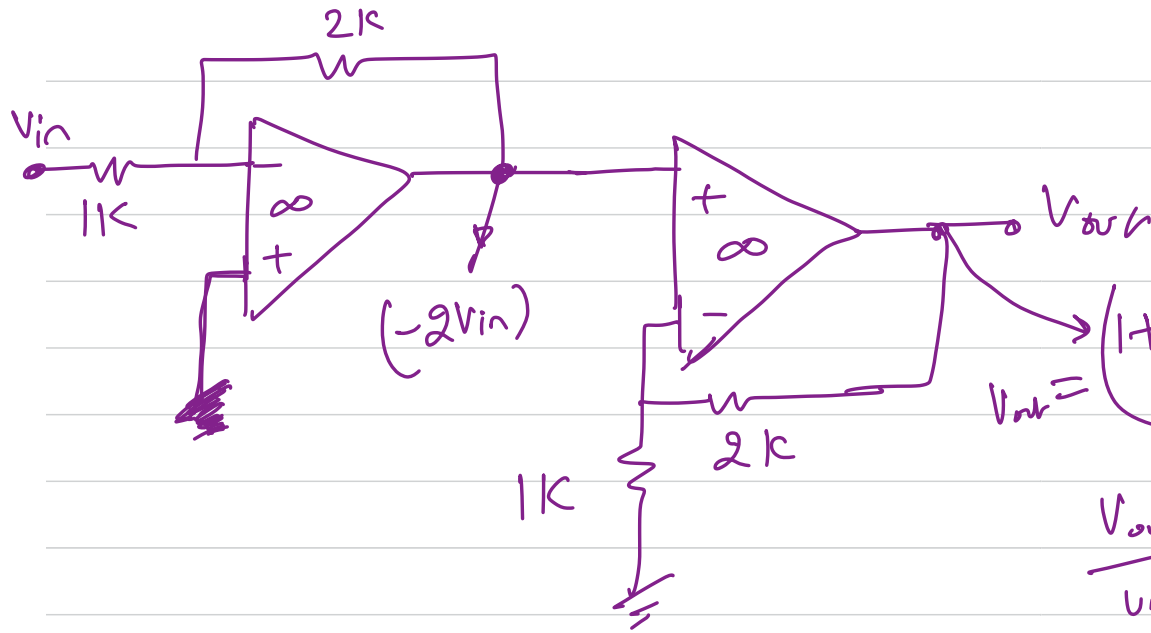
$$V_{out} \equiv \left(1 + \frac{R_5}{R_6} \right) \left[\frac{R_2}{R_1 + R_2} V_s - \frac{R_4}{R_3 + R_4} V_s \right]$$



$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_f}{R_i}\right) V_{in} = \left(1 + \frac{2}{1}\right) (-2V_{in})$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = (1+2)(-2) = -6$$

"Cascading" of the amplifier

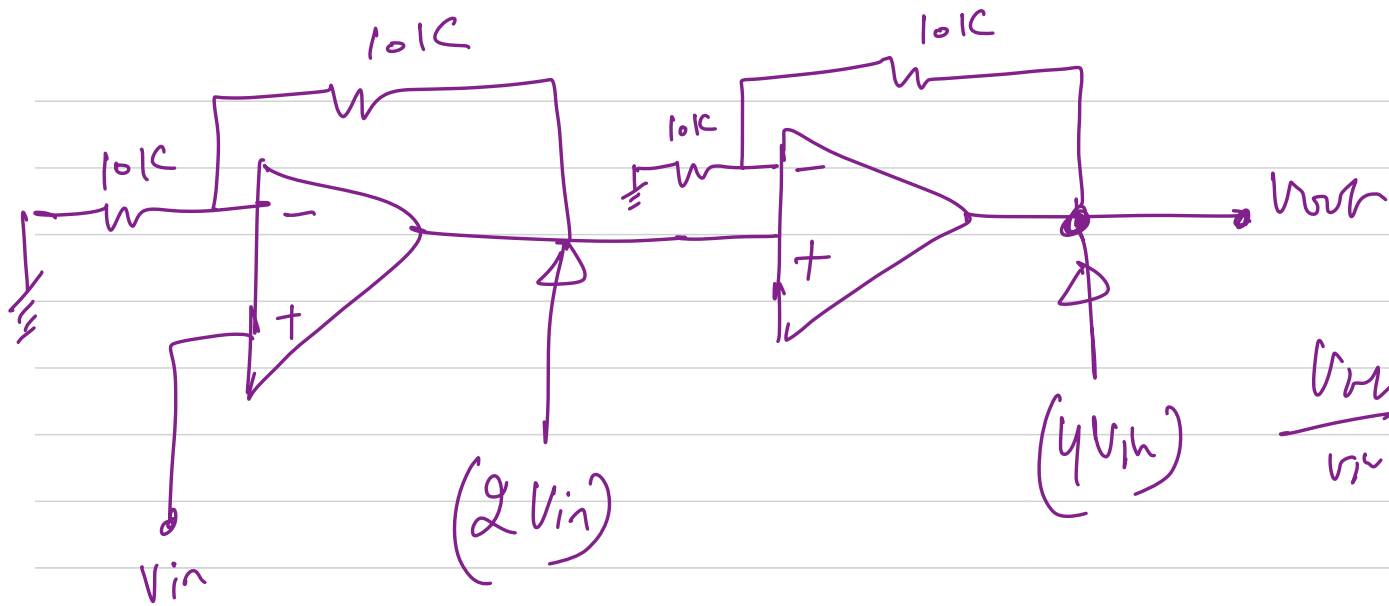

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = (4)$$

