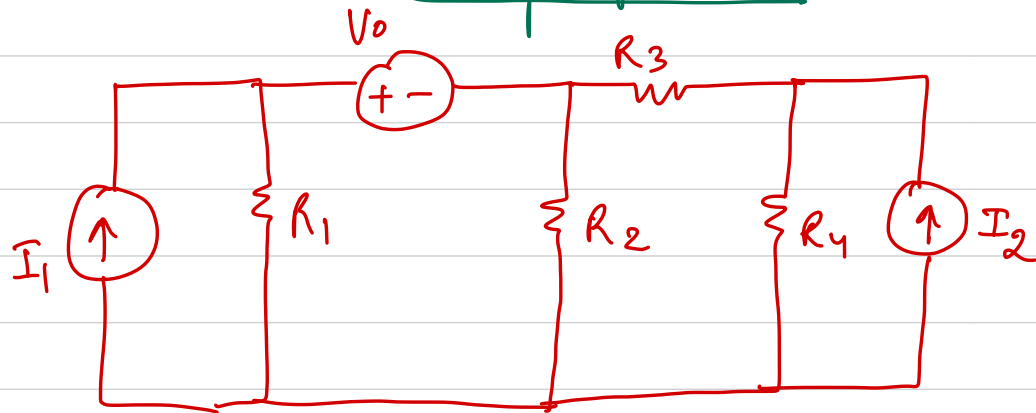


Superposition



$$\rightarrow \begin{bmatrix} G_1 & G_2 + G_3 & -G_3 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & -G_3 & G_4 + G_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_1 \\ V_0 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow G_1 V = I \rightarrow$$

$$V = G^T I$$

$$V = G^T \begin{bmatrix} I_1 \\ v_0 \\ I_2 \end{bmatrix} = G^T \begin{bmatrix} I_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + G^T \begin{bmatrix} 0 \\ v_0 \\ 0 \end{bmatrix} + G^T \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ I_2 \end{bmatrix}$$


$$I_1 = 0 \rightarrow$$

↓



↓

$$V = 0 \rightarrow$$

↓

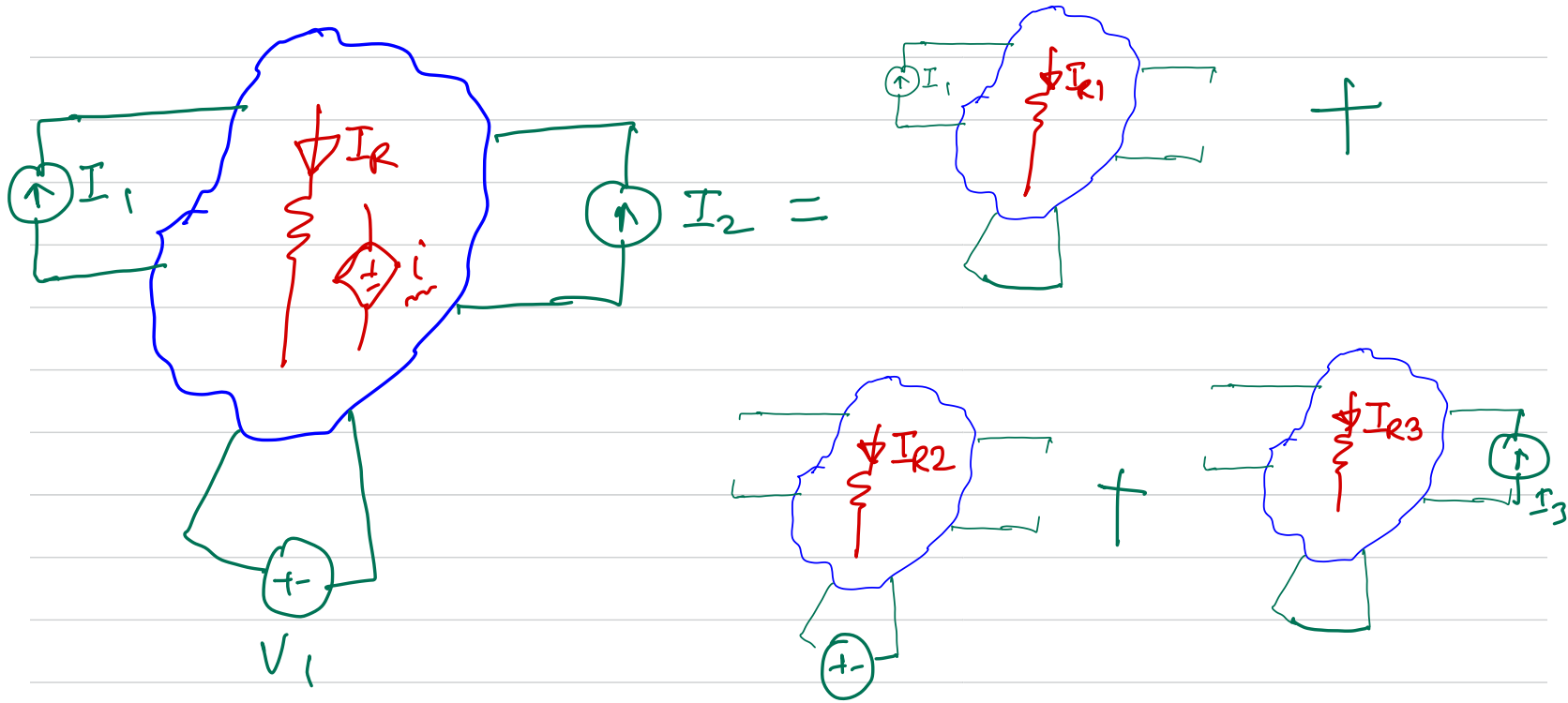


$$I_R = I_{R1} + I_{R2} + I_{R3}$$

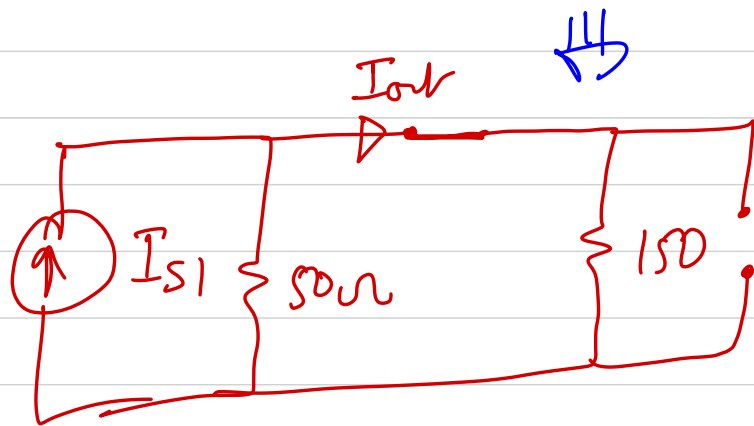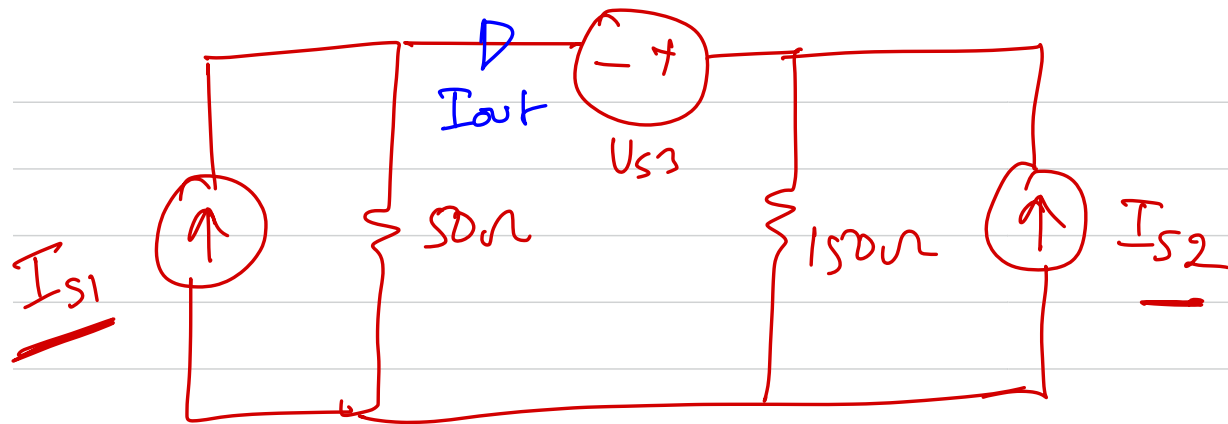


$$I_{ab1} = \frac{50}{250} I_{S1} = 0.25 I_{S1}$$



+

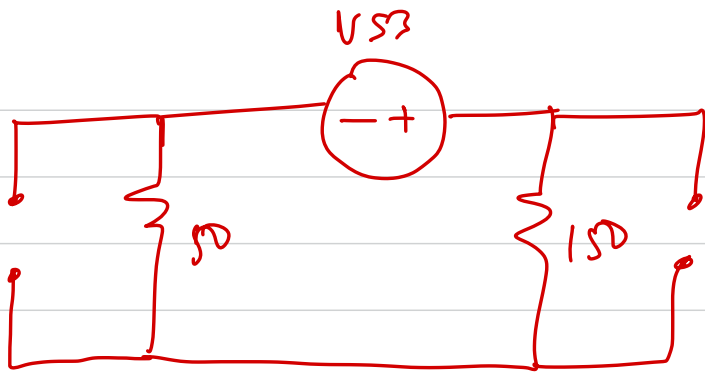

$$i_{out2} = 0.005 V_{S3}$$

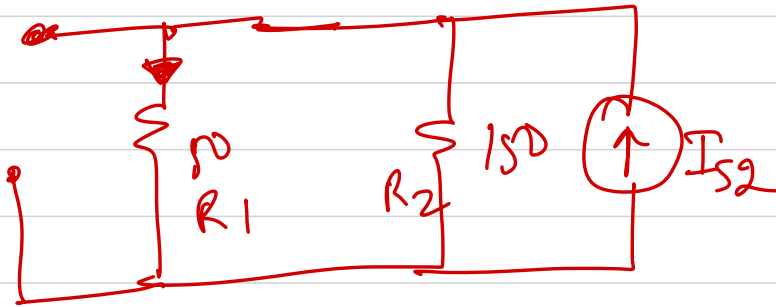


$$I_{ab3} = -0.75 I_{S2}$$



$$I_{out} = I_{ab1} + I_{ab2} + I_{ab3} = 0.25 I_{S1} + 0.005 V_{S3} - 0.75 I_{S2}$$

Extension Superposition

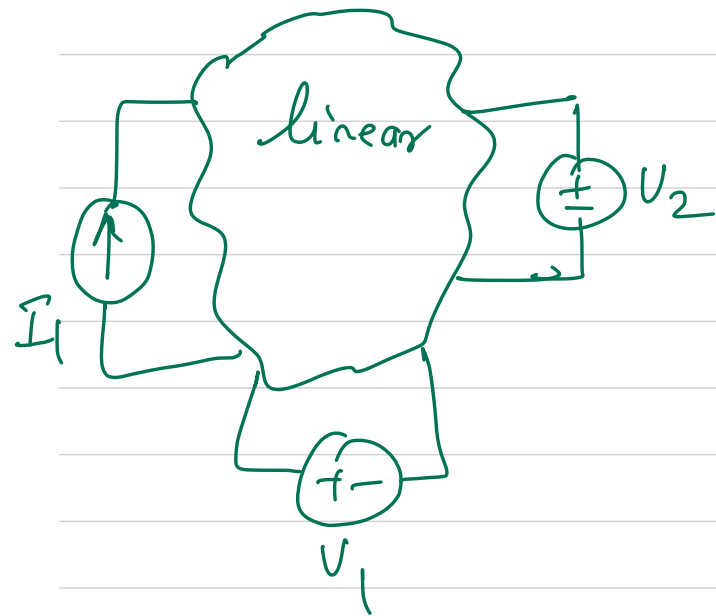


$$G^{-1} \begin{bmatrix} I_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + G^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ v_1 \\ 0 \end{bmatrix} + G^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ v_2 \end{bmatrix}$$


$$\equiv G^{-1} \begin{bmatrix} I_1 \\ v_1 \\ 0 \end{bmatrix} + G^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ v_2 \end{bmatrix}$$



$$i_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} i_T$$

$$i_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} i_T$$

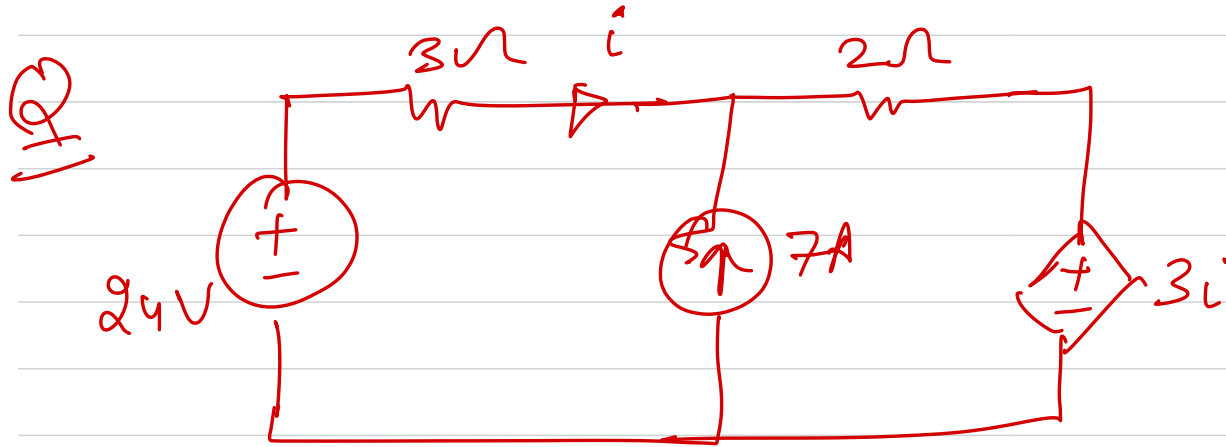


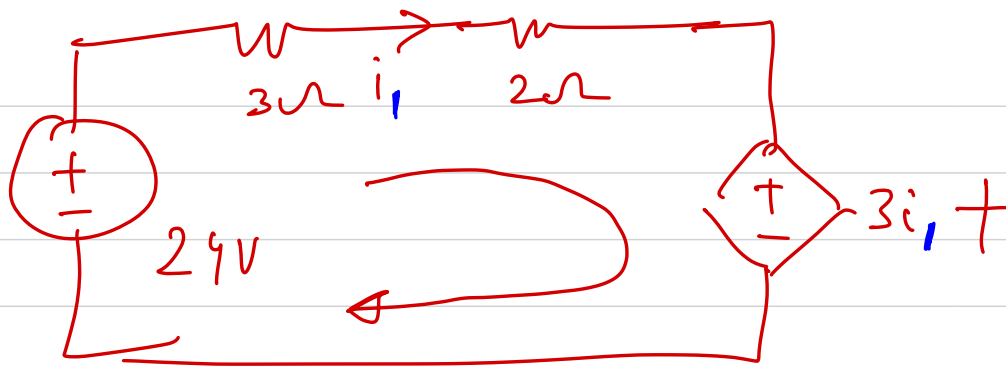

$$24 - 3i_1 - 2i_1 - 3i_1 = 0$$

$$i_1 = 3 \text{ Amp.}$$

$$i = 3 - 7/4 = 5/4 \text{ Amp.}$$

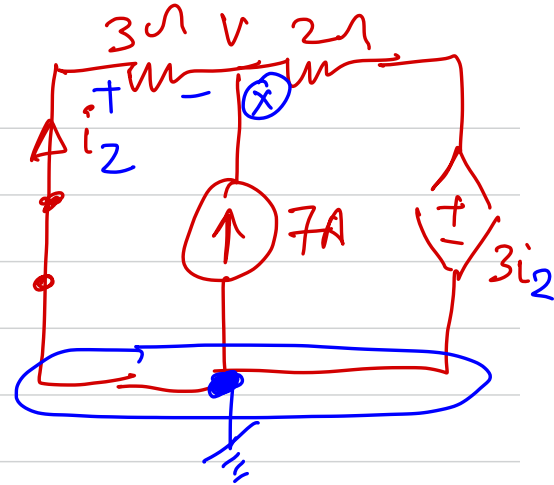


$$\frac{V}{3} + \frac{V - 3i_1}{2} = 7$$

$$V = -3i_2$$

$$i_2 = -7/4 \text{ Amp.}$$

Source Transformation

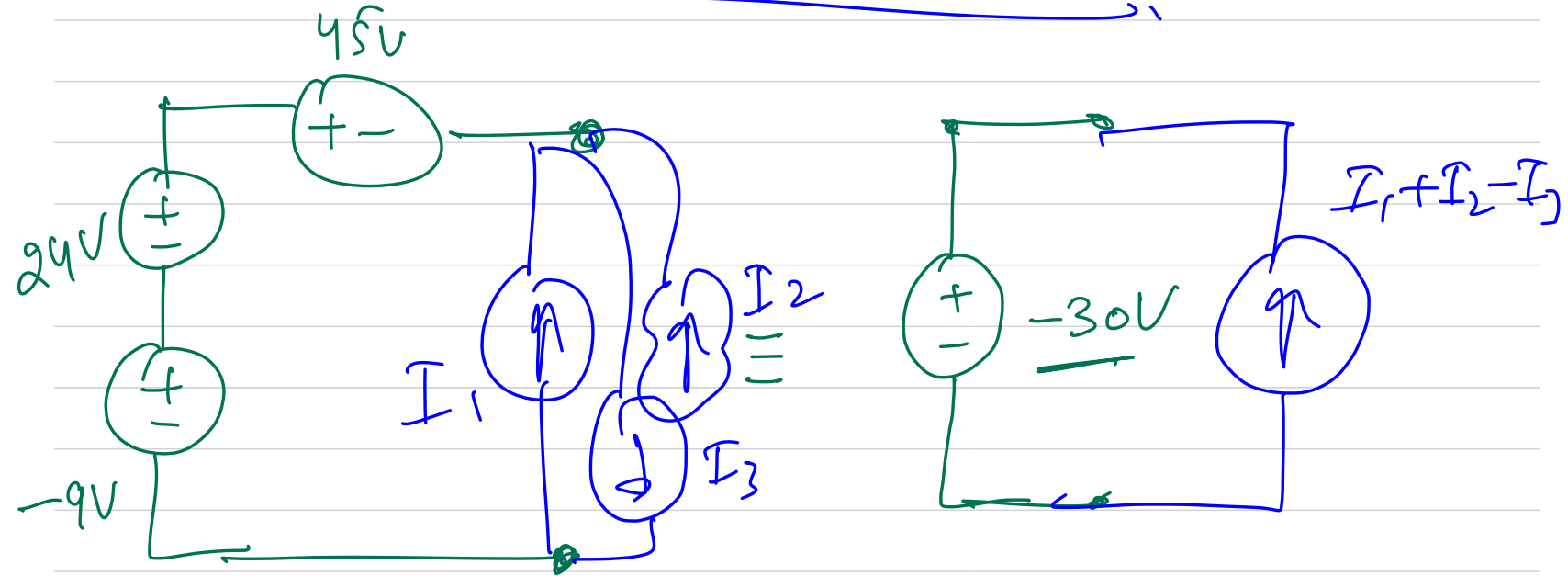

$$-9 + 24 - 45$$

