
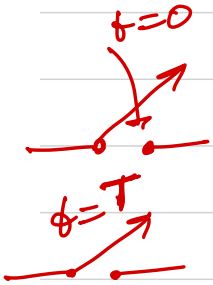


$$v_c(t) = \left\{ v_c(\infty) + (v_c(0) - v_c(\infty))e^{-t/\tau} \quad "t > 0" \right\}$$

$$= \left[v_c(\infty) + (v_c(0) - v_c(\infty))e^{-t/\tau} \right] u(t)$$
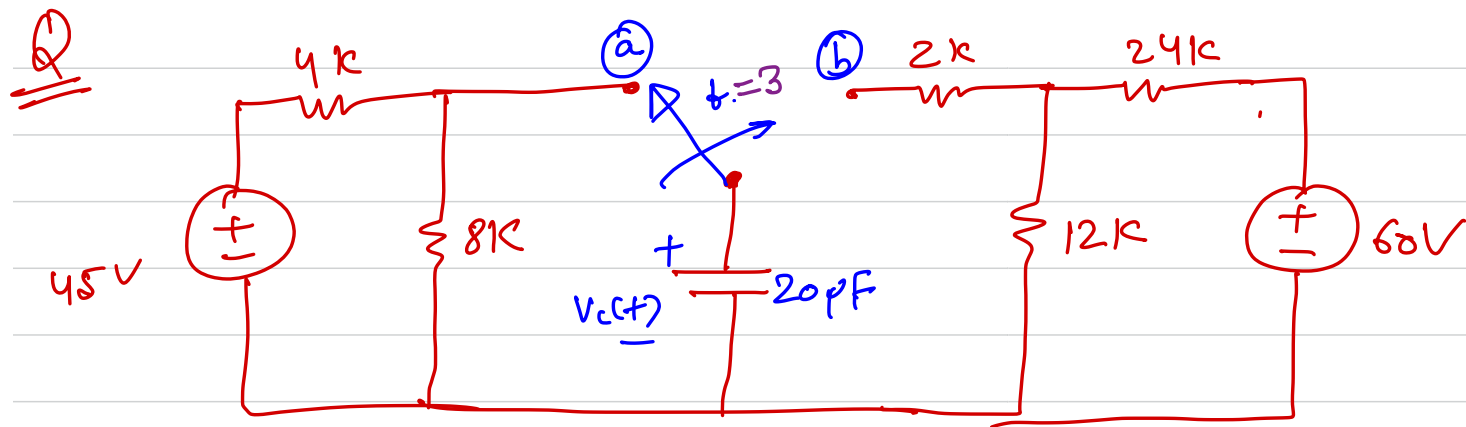
$$+ \left[v_c(\infty) + (v_c(0) - v_c(\infty))e^{-(t-T)/\tau} \right] u(t-T)$$






$$V_c(t) = 20 + 10 e^{-5t} \quad t > 0, \quad [20 + 10 e^{-5t}] u(t)$$

$$V_c(t) = V_c(\infty) + (V_c(0) - V_c(\infty)) e^{-t/\tau}$$

\downarrow \downarrow

$\tau = R_{th} C$

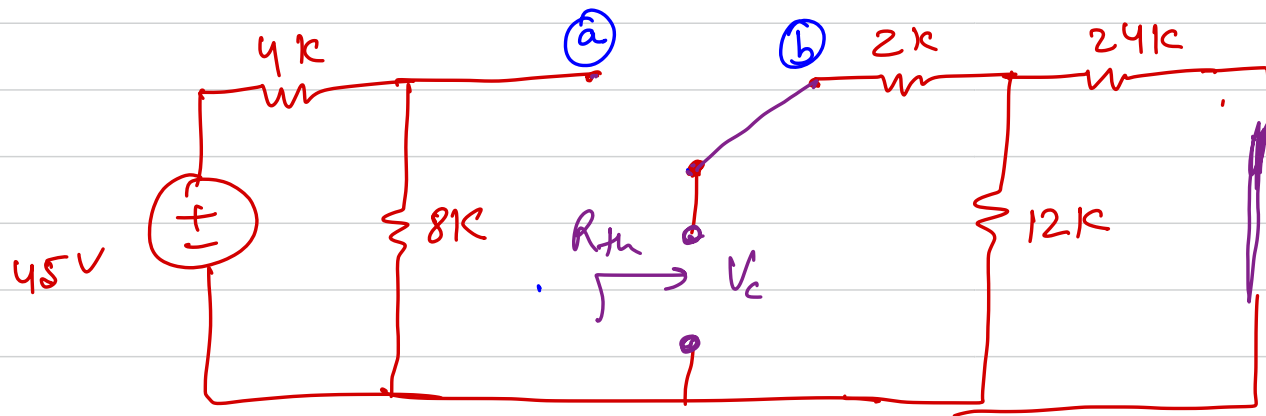

$$R_{th} = (24k \parallel 12k) + 2k = 10k$$

$$t = -\infty \text{ to } 0^- \Rightarrow V_c(0^-) = 30V = V_c(0^+) \quad \left. \vphantom{t = -\infty \text{ to } 0^-} \right\}$$

$$V_c(\infty) \Rightarrow t = 57 \mu s \text{ to } \infty \quad V_c(\infty) = 20V$$

$$R_{th} \rightarrow \begin{cases} t = 57 \mu s \\ t = -\infty \text{ to } 0^- \end{cases}$$

$$\tau = RC = 10k \Omega \times 20 \mu F = \underline{0.2}$$

$$20 + (30 - 20)e^{-t/0.2} \quad t \geq 0$$

$$V_c(t) \Rightarrow \underbrace{(20 + 10e^{-5t})u(t)}$$

$$= \underbrace{20 + 10e^{-5(t-3)}u(t-3)}$$

$$V_c(t) = \left\{ \begin{array}{ll} 30 & 0 < t < 3 \\ 20 + 10e^{-5(t-3)} & t \geq 3 \end{array} \right.$$





Q

$v_c(t) \rightarrow$

$$v_2(t) = \underbrace{-V_s u(t-4)}_{v_{c2}(t)} \rightarrow \underbrace{-V_s (1 - e^{-(t-4)/\tau}) u(t-4)}_{= -10(1 - e^{-(t-4)/RC}) u(t-4)}$$

$R = 25k \quad C = 0.2mF$

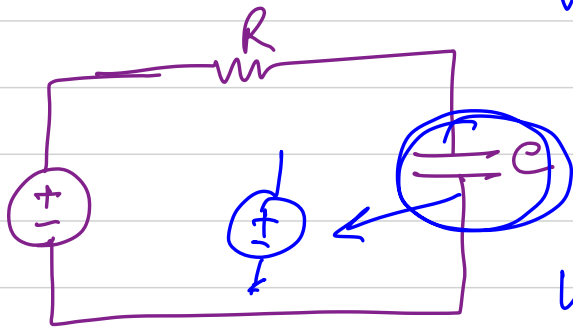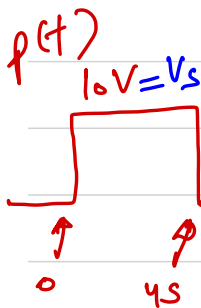

$$v_c(t) = v_c(\infty) + (\underbrace{\widetilde{v_c(0)}}_{\leftrightarrow} - \underbrace{\widetilde{v_c(\infty)}}_{e^{-t/\tau}})$$

$$v_c(t) = \underbrace{V_s (1 - e^{-t/\tau})}_{\leftrightarrow} = \underbrace{10(1 - e^{-0.2t})}_{\leftrightarrow}$$

$$p(t) = V_s [u(t) - u(t-4)] = \underbrace{V_s u(t)}_{v_1} - \underbrace{V_s u(t-4)}_{v_2}$$

$$\underbrace{V_s u(t)}_{\leftrightarrow} \quad v(0-) = 0 = v_c(0+) \quad = v_1 - v_2$$



$R_m = 25k$ $v_c(\infty) = (10V)$ $25k \times 0.2mF$

$$\underbrace{v_{c1}(v_1)}_{\leftrightarrow} + \underbrace{v_{c1}(-v_2)}_{\leftrightarrow}$$

$$V_c(t) = v_{c1}(t) + v_{c2}(t)$$
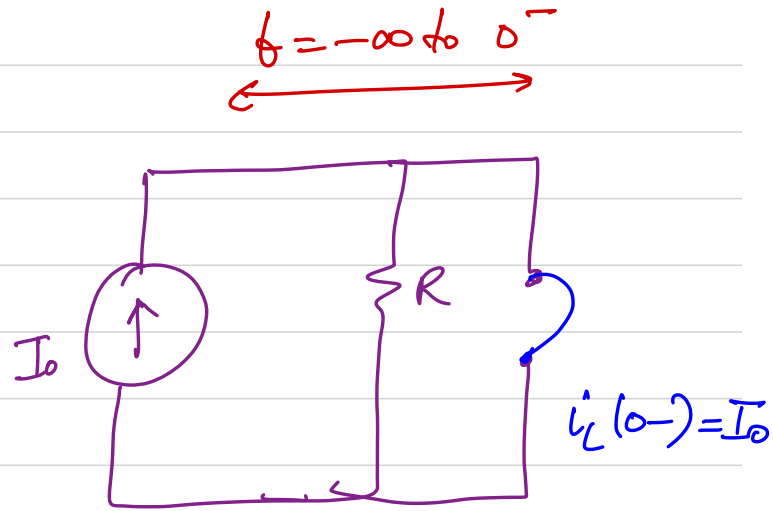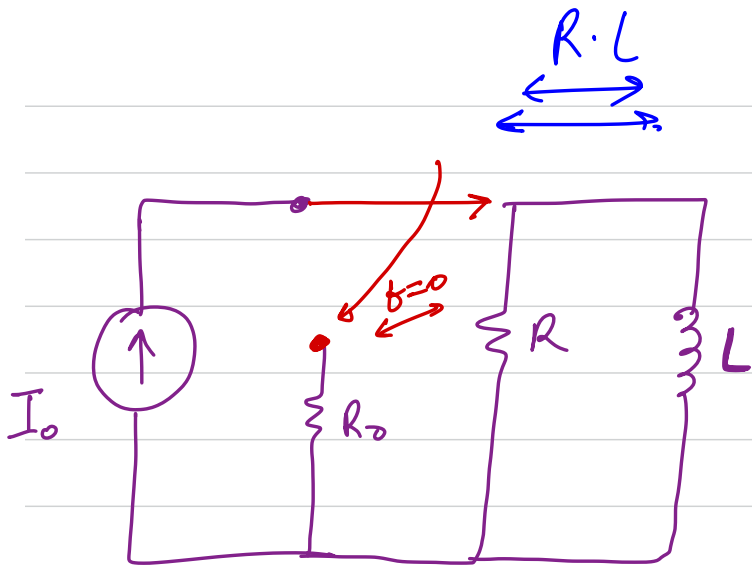
$$V_c(t) = 10(1 - e^{-0.2t}) - 10(1 - e^{-0.2(t-4)})u(t-4),$$





$$i_L(0^-) = i_L(0^+) = I_0$$

$t > 0$

$$i_L R + L \frac{di_L}{dt} = 0$$


\rightarrow


$$\frac{di_L}{dt} + \frac{R}{L} i_L = 0$$

$$\boxed{\frac{di_L}{dt} + a i_L = 0} \rightarrow$$

$$i_L(t) = i_L(0) e^{-t/\tau} u(t)$$
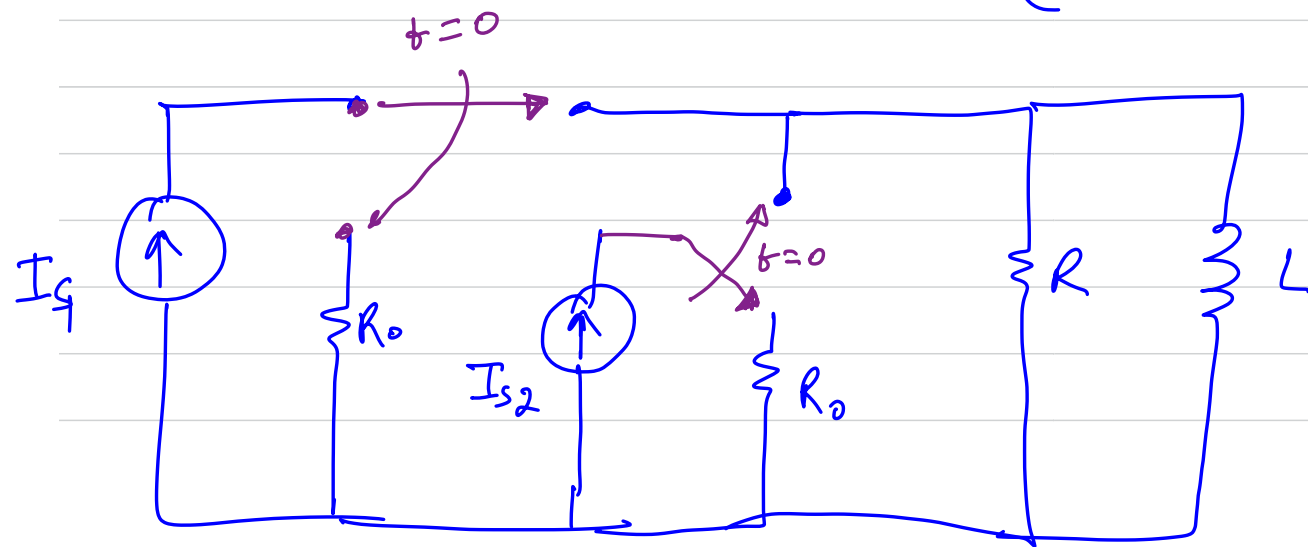
$$\left(\tau = \frac{L}{R} = \frac{1}{a} \right)$$



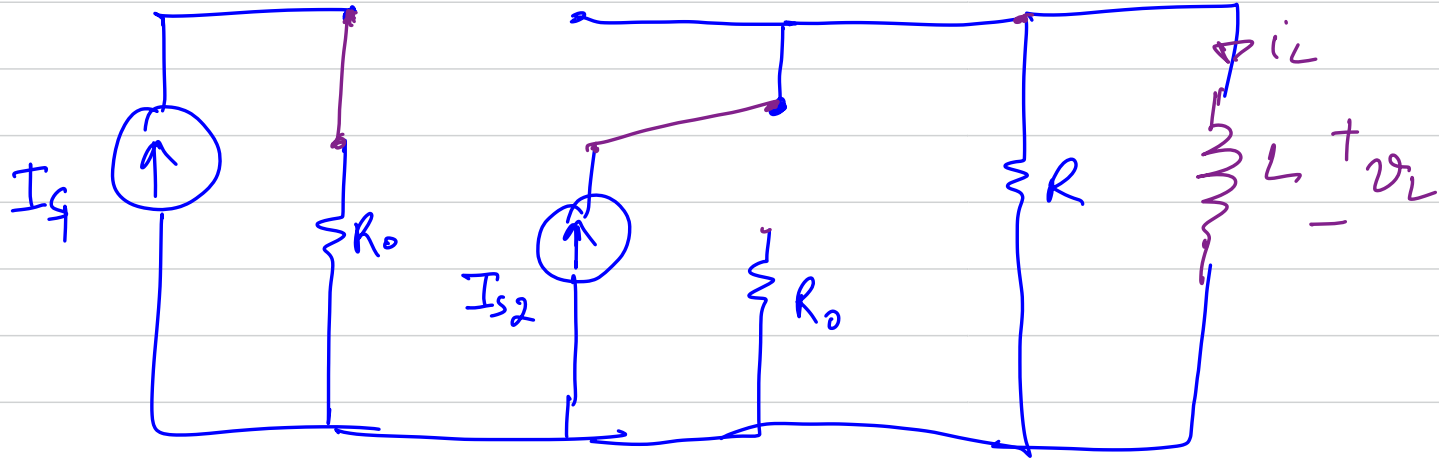

$$t = -\infty \text{ to } 0^-$$

$$i_L(0^-) = i_L(0^+) = I_{s1}$$

$$v_L = L \frac{di_L}{dt}$$

$$\left(\frac{v_L}{R} + i_L = I_{s2} \right)$$

$$\left(\frac{L}{R} \frac{di_L}{dt} + i_L = I_{s2} \right)$$

$$\frac{di_L}{dt} + \frac{R}{L} i_L = \frac{R}{L} I_{s2}$$

$$\frac{di_L}{dt} + a i_L = b$$

$$a = R/L, \quad \left(b = \frac{R}{L} I_{s2} = a I_{s2} \right)$$

$$i_L(t) = i_L(\infty) + (i_L(0) - i_L(\infty)) e^{-t/\tau} u(t)$$


$$i_L(0) = I_{s1} \quad i_L(\infty) = I_{s2}$$


$$t=0 \rightarrow t=T$$

$$i_L(t) = i_L(\infty) + (i_L(0) - i_L(\infty)) e^{-(t-T_0)/\tau} u(t-T_0)$$




Q

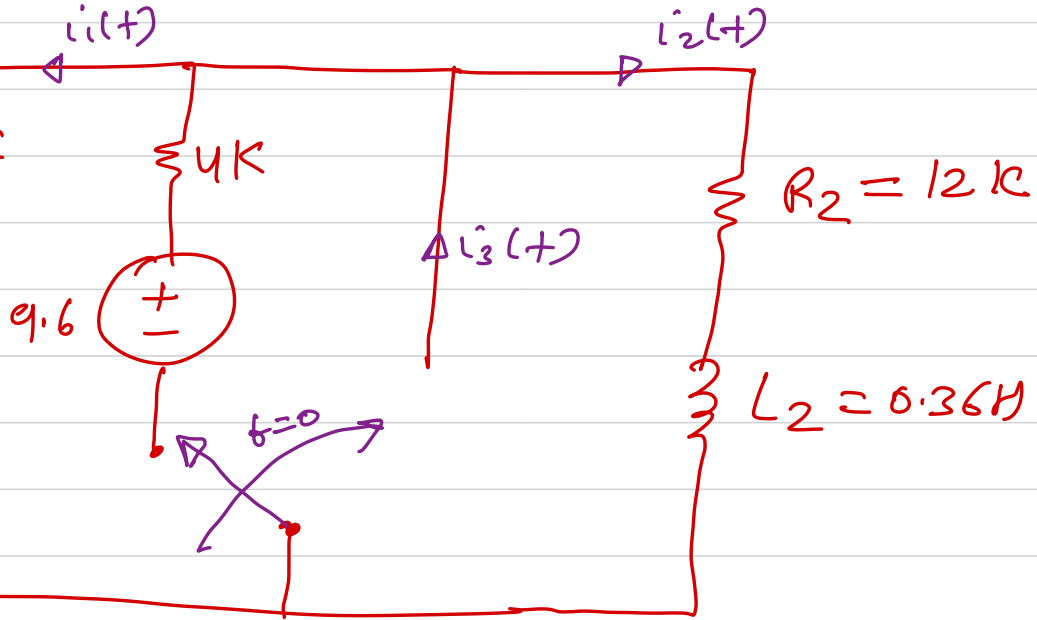

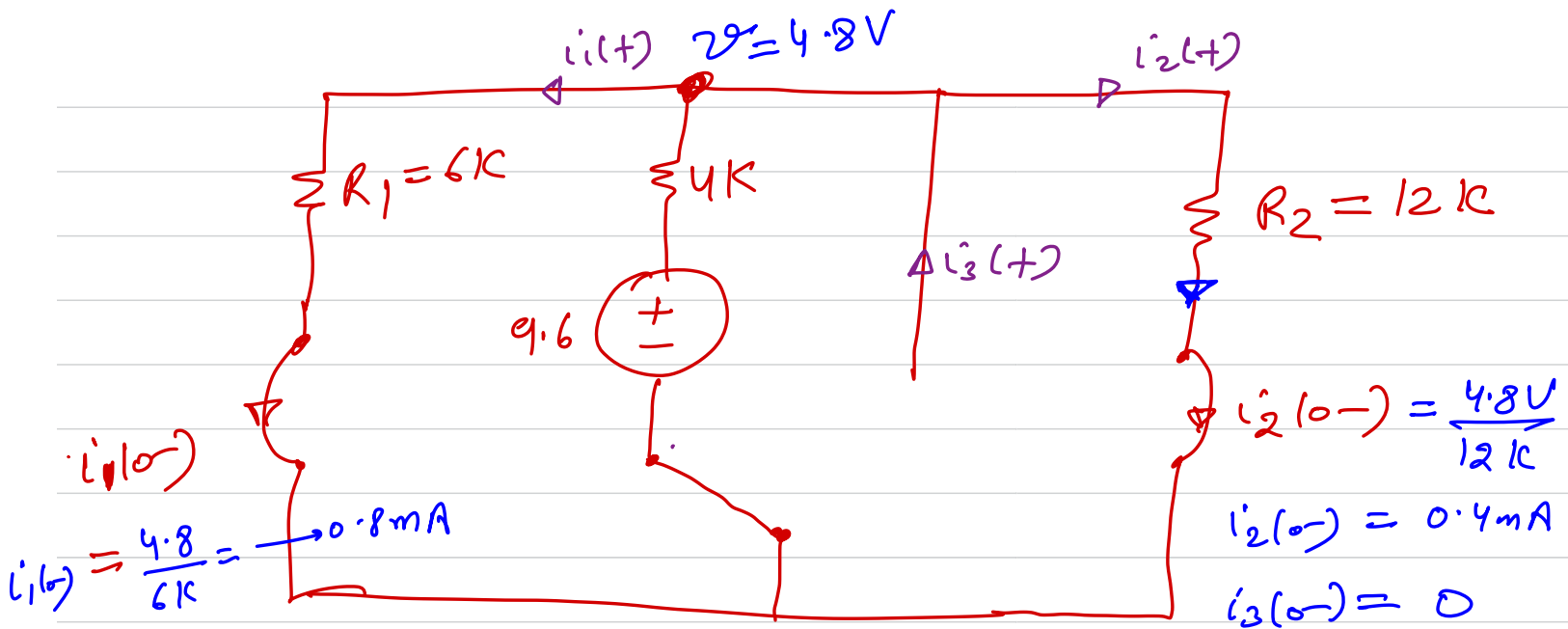

$$v \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{4k} \right) - \frac{9.6}{4k} = 0 \Rightarrow v = 4.8V$$

$t = 5\tau$ to ∞

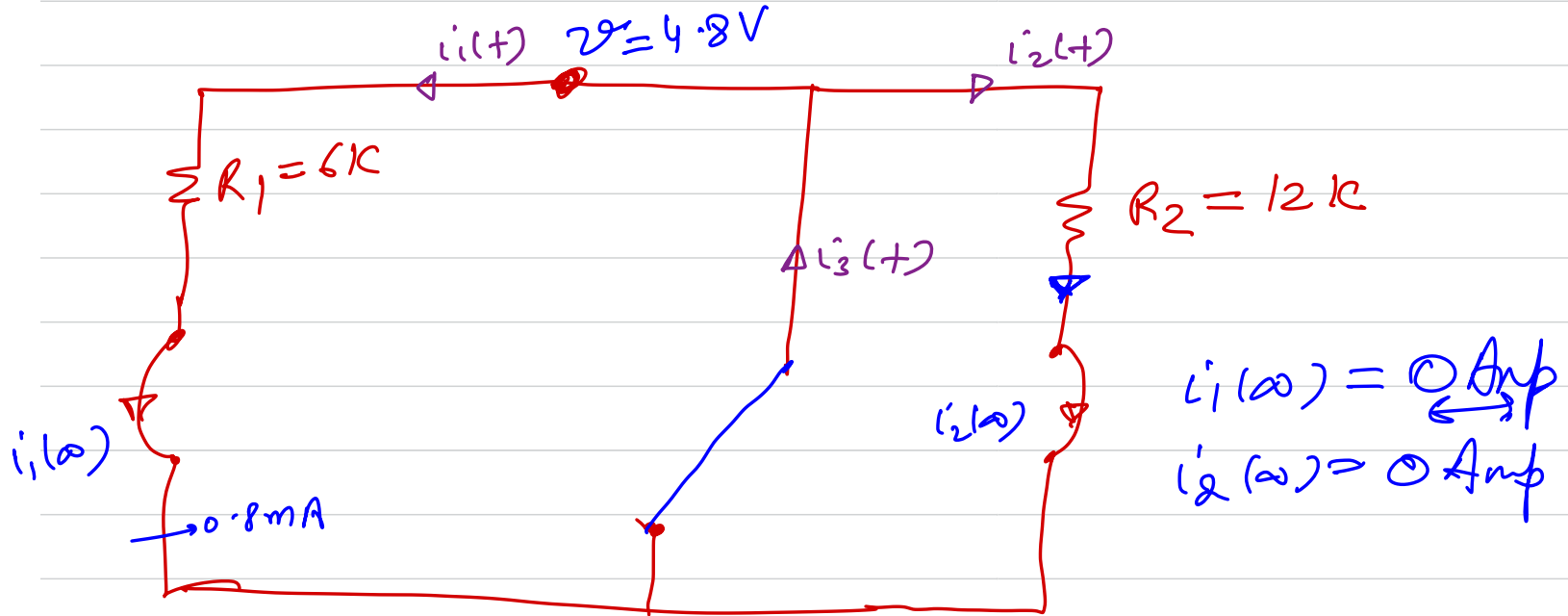


$$i_1(t) = 0.4 e^{-t/\tau_2}$$

$$i_2(t) = 0.8 e^{-t/\tau_1}$$

$$i_3(t) = i_1(t) + i_2(t)$$

$$i_3(t) = 0.4 e^{-t/\tau_2} + 0.8 e^{-t/\tau_1}$$

$$f = 0.1 \text{ to } 5 \text{ T}$$

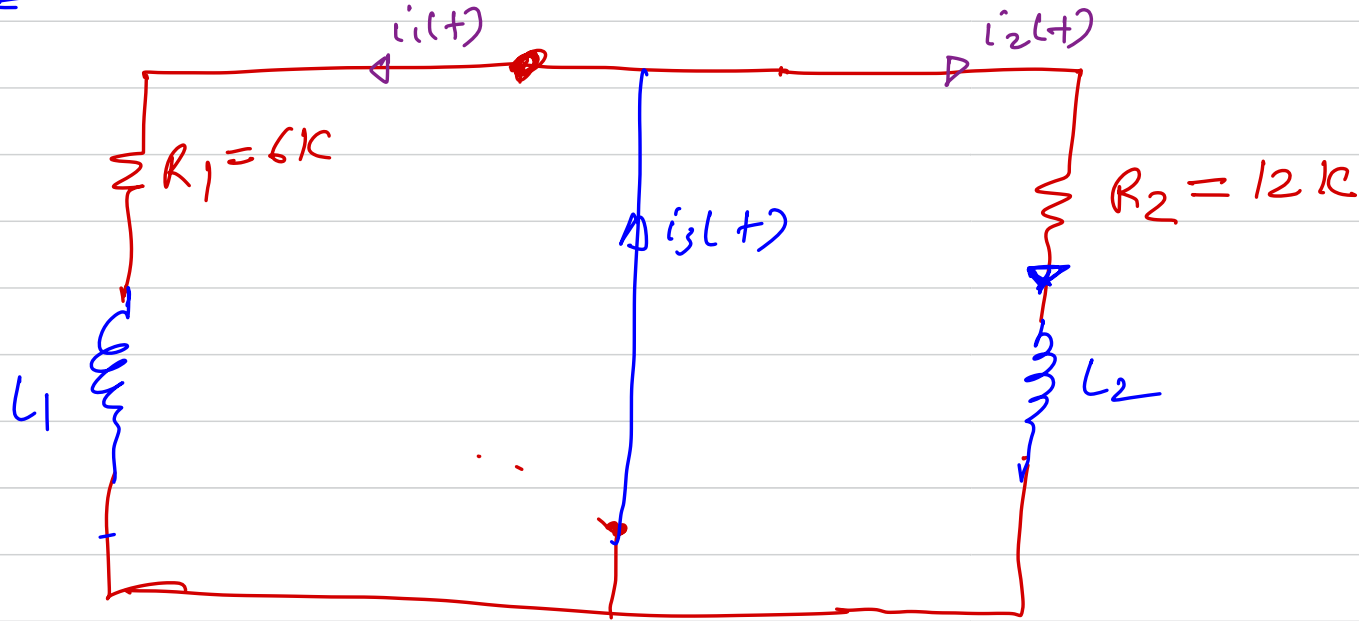

$$R_{th} \text{ across } L_1 = 6 \text{ k}\Omega \Rightarrow \tau_1 = L_1 / R_{th1} = 2 \times 10^{-4}$$

$$R_{th} \text{ across } L_2 = 12 \text{ k}\Omega \Rightarrow \tau_2 = (L_2 / R_{th2}) = 3 \times 10^{-5}$$