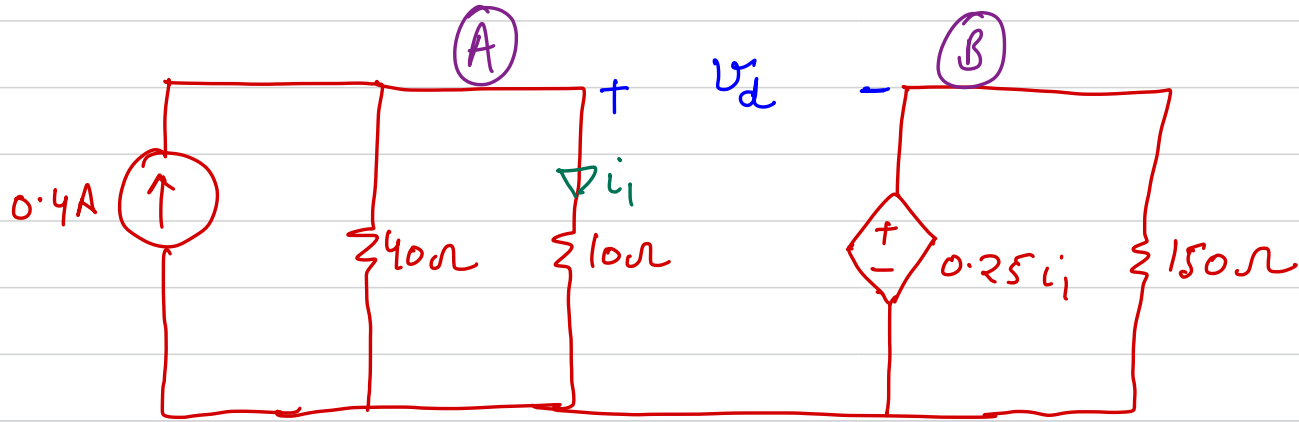


Find  $v_d$  for the circuit



Ans: (3.12)


Q 36 P-78

$$v_d = V_A - V_B, \quad V_A = \left(0.4 \times \frac{40}{50}\right) \times 10 = 3.2V$$

$$V_B = 0.25i_1 = 0.25 \times \frac{40}{50} \times 0.4 = 0.08$$

$$V_d = 3.2 - 0.08 = 3.12$$

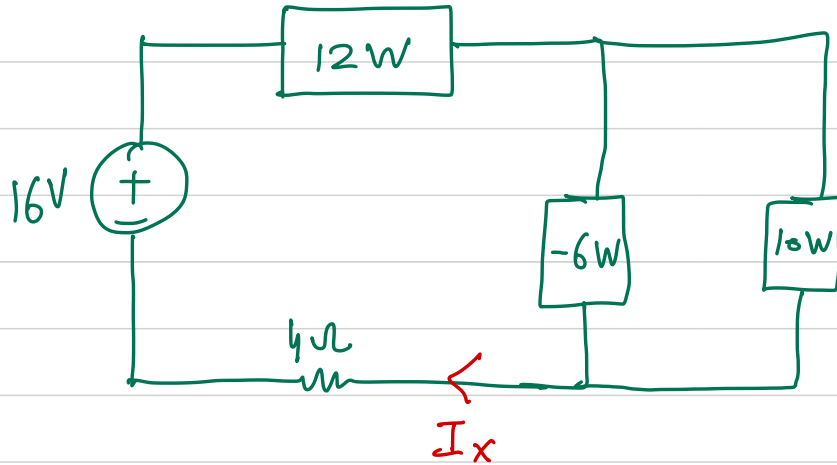
Q2 Determine the value of the current  $I_x$  in the circuit





$$-16 \times I_x + 12 - 6 + 10 + 4I_x^2 = 0 \quad \left( \text{Total Power dissipation} = 0 \right)$$


$$I_x = 2A$$

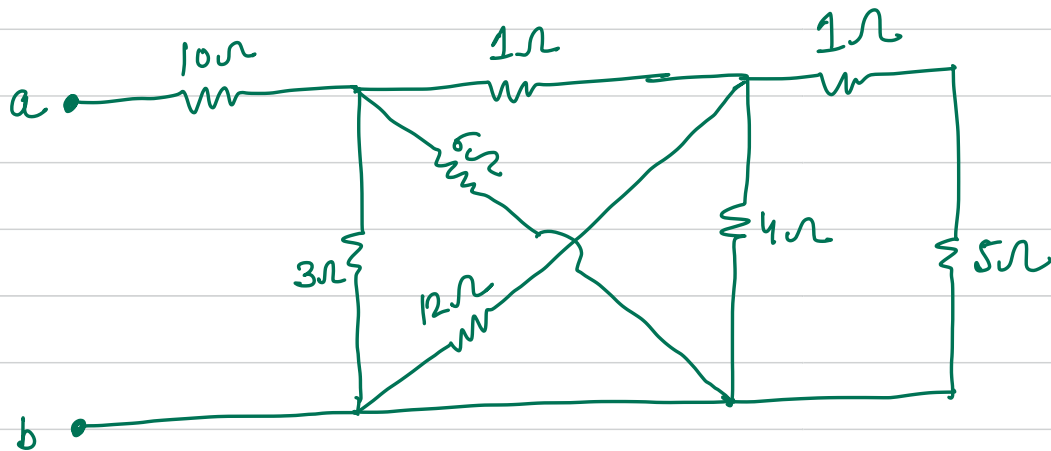Q Calculate the equivalent resistance  $R_{ab}$  in the circuit




Ans:  $11.2\Omega$

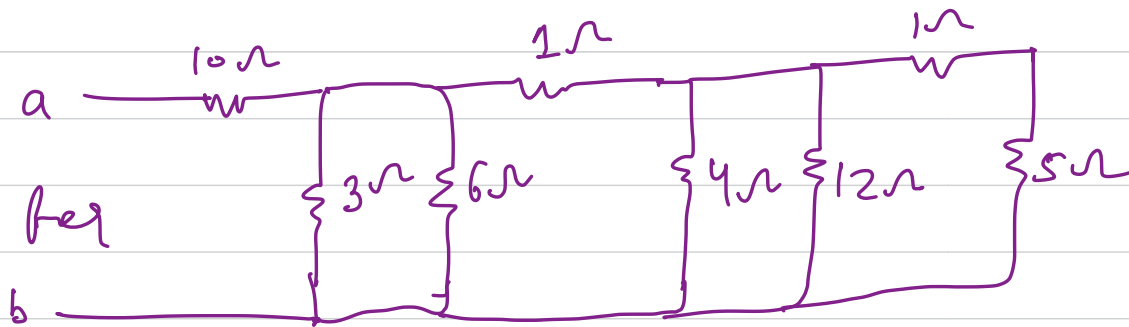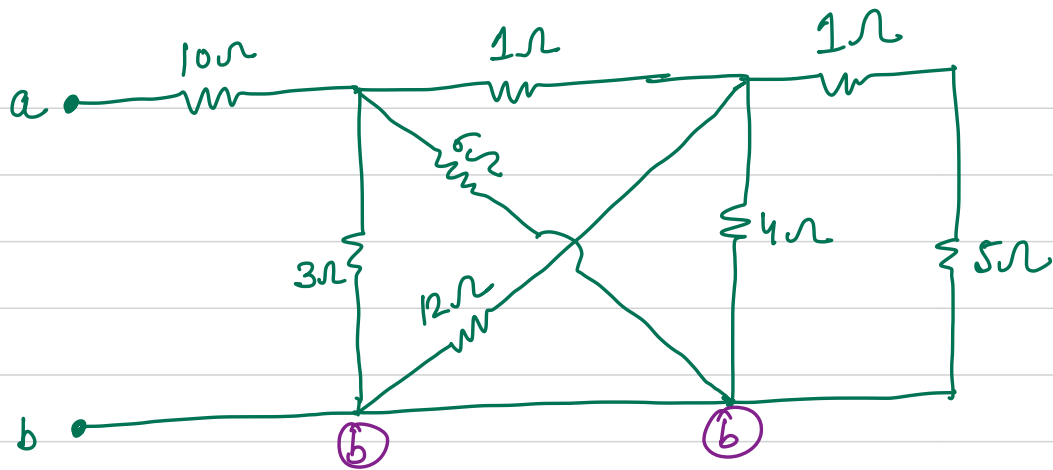

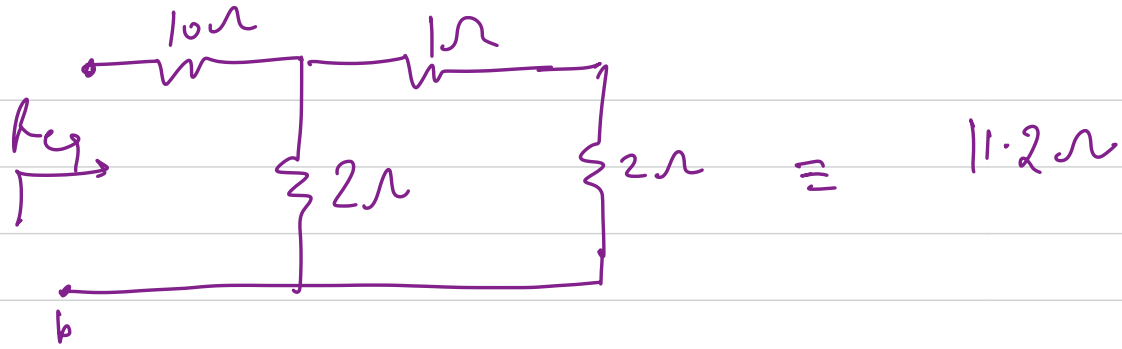

Q

Calculate  $V_{ab}$

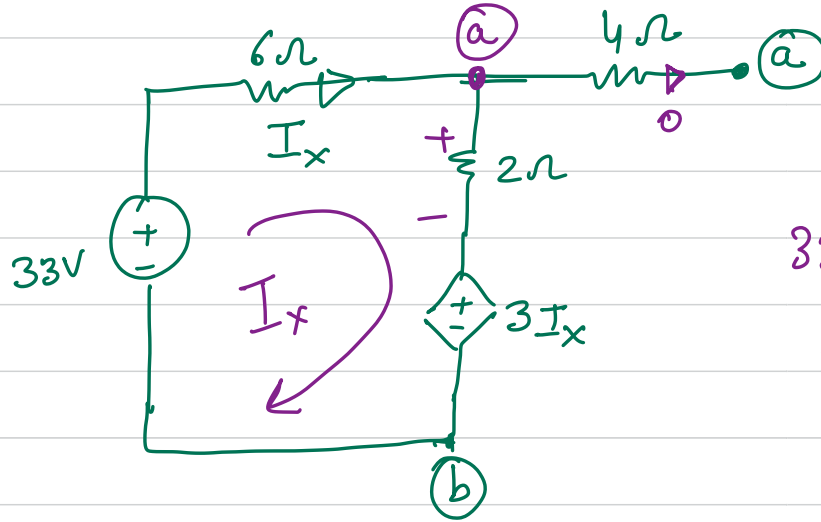

$$33 - 6I_x - 2I_x - 3I_x = 0$$

$$I_x = 3 \text{ A}$$

$$V_{ab} = 2 \times 3 + 3 \times 3 = 6 + 9 = 15 \text{ V}$$

$$V_{ab} = 15 \text{ V}$$